 


# DECODIFICADORES


Un decodificador es un **GENERADOR DE PRODUCTOS CANÓNICOS**, en los cuales se presenta una sola salida activa para cada combinación de entrada.

Ejemplo:

Decodificador de 2 a 4



ENTRADAS			SALIDAS			
En	w <sub>1</sub>	w <sub>0</sub>	y <sub>3</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>0</sub>
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

 

$$y_0 = En \cdot \overline{w_1} \cdot \overline{w_0}$$

## MODELO VHDL – DECODIFICADOR 2:4

**LIBRARY ieee;**

**USE ieee.std\_logic\_1164.all ;**

**ENTITY dec2to4 IS**

**PORT ( w : IN STD\_LOGIC\_VECTOR(1DOWNT0 0) ; ;**

**En : IN STD\_LOGIC ;**

**y : OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(0 TO 3) ) ;**

**END dec2to4 ;**

**ARCHITECTURE Behavior OF dec2to4 IS**

**SIGNAL Enw : STD\_LOGIC\_VECTOR(2 DOWNT0 0) ;**

**BEGIN**

**Enw <= En & w ; -- CONCATENATE**

**WITH Enw SELECT**

**y <= “1000” WHEN “100”, --Enw = 100 : Enw2= 1, Enw1= 0**

**“0100” WHEN “101”, --y = 0100 : y0 = 0, y1 = 1**

**“0010” WHEN “110”,**

**“0001” WHEN “111”,**

**“0000” WHEN OTHERS ;**

**END Behavior ;**

## SEÑALES CONDICIONADAS

Similar a la asignación de señales de selección, la asignación de señales condicionales permite que una señal sea forzada a uno de varios valores.. Se usa una asignación condicional para especificar que *f* es asignada al valor **w0**, cuando (**WHEN**) *S* = **0** o de otro modo (**ELSE**) *f* es asignada a **w1**

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all ;
```

```
ENTITY mux2to1 IS
```

```
    PORT ( w0, w1, s    : IN    STD_LOGIC ;  
           f            : IN    STD_LOGIC- ;
```

```
END mux2to1 ;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
```

```
BEGIN
```

```
    f <= w0 WHEN s = '0' ELSE w1 ;
```

```
END Behavior ;
```

Especificaciones para un mux 2 a 1 utilizando señales de asignacion condicionales.

## **DECODIFICADOR 2:4 – (PROCESS)**

**Hemos visto el código VHDL para un decodificador de 2 a 4. Una forma diferente de describir este circuito, es utilizando las sentencias secuenciales , tal como se muestra a continuación**

**LIBRARY ieee;**

**USE ieee.std\_logic\_1164.all ;**

**ENTITY dec2to4 IS**

**PORT ( w : IN STD\_LOGIC\_VECTOR(1DOWNT0 0) ; ;**

**En : IN STD\_LOGIC- ;**

**y : OUT STD\_LOGIC\_VECTOR(0 TO 3) ) ;**

**END dec2to4 ;**

## DECODIFICADOR 2:4 – (PROCESS)

ARCHITECTURE Behavior OF dec2to4 IS

BEGIN

PROCESS ( w, En )

BEGIN

IF En = '1' THEN

CASE w IS

WHEN "00" =>

y <= "1000" ;

WHEN "01" =>

y <= "0100" ;

WHEN "10" =>

y <= "0010" ;

WHEN OTHERS =>

y <= "0001" ;

END CASE ;

ELSE

y <= "0000" ;


END IF ;

END PROCESS ;

END Behavior ;

ENTRADAS			SALIDAS			
En	w <sub>1</sub>	w <sub>0</sub>	y <sub>3</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>0</sub>
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

## 2 : 4 MAXTERM

 

### ENTRADAS SALIDAS

E	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	f <sub>3</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>0</sub>
0	x	x	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1

### MAXTERM

$$\overline{f_0} = \overline{E + A_1 + A_0}$$


$$\overline{f_0} = \overline{\overline{E} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}}$$

$$\overline{f_0} = E \cdot A_1 \cdot A_0$$


$$\overline{f_1} = E \cdot \overline{A_1} \cdot A_0$$

$$\overline{f_2} = E \cdot A_1 \cdot \overline{A_0}$$
 
$$\overline{f_3} = E \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$$



# BCD a 7 SEGMENTOS

 

$$a = \Sigma 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, X_{10} \dots X_{15}$$

$$a = \Pi 9, 11, 14, X_0, \dots, X_5$$


MINIMIZANDO

$$a = (A + \bar{B} + D) (A + B + C + \bar{D})$$

M <sub>j</sub>	m <sub>i</sub>	ENTRADAS				SALIDAS						
		A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
M <sub>15</sub>	m <sub>0</sub>	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
M <sub>14</sub>	m <sub>1</sub>	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
M <sub>13</sub>	m <sub>2</sub>	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
M <sub>12</sub>	m <sub>3</sub>	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
M <sub>11</sub>	m <sub>4</sub>	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
M <sub>10</sub>	m <sub>5</sub>	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
M <sub>9</sub>	m <sub>6</sub>	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
M <sub>8</sub>	m <sub>7</sub>	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
M <sub>7</sub>	m <sub>8</sub>	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
M <sub>6</sub>	m <sub>9</sub>	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
M <sub>5</sub>	m <sub>10</sub>	1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
M <sub>4</sub>	m <sub>11</sub>	1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
M <sub>3</sub>	m <sub>12</sub>	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
M <sub>2</sub>	m <sub>13</sub>	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
M <sub>1</sub>	m <sub>14</sub>	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
M <sub>0</sub>	m <sub>15</sub>	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x
 
# DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY seg7 IS
    PORT ( bcd  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
          leds  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 7) ) ;
END seg7 ;
ARCHITECTURE Behavior OF seg7 IS
BEGIN
    PROCESS ( bcd )
    BEGIN
        CASE bcd IS
            --      abcdefg
            WHEN "0000" => leds <= "1111110" ;
            WHEN "0001" => leds <= "0110000" ;
            WHEN "0010" => leds <= "1101101" ;
            WHEN "0011" => leds <= "1111001" ;
            WHEN "0100" => leds <= "0110011" ;
            WHEN "0101" => leds <= "1011011" ;
            WHEN "0110" => leds <= "1011110" ;
            WHEN "0111" => leds <= "1110000" ;
            WHEN "1000" => leds <= "1111111" ;
            WHEN "1001" => leds <= "1111011" ;
            WHEN OTHERS => leds <= "- - - - -" ;
        END CASE ;
    END PROCESS ;
END
```





```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity dec7seg is
port(hex: in bit_vector(3 downto 0);
led: out bit_vector(6 downto 0));
end dec7seg;
architecture comportamiento of dec7seg is
begin
process(hex)
begin
case hex is
when "0001" => led <= "0010010"; --1
when "0010" => led <= "1011101"; --2
when "0011" => led <= "1011011"; --3
when "0100" => led <= "0111010"; --4
when "0101" => led <= "1101011"; --5
when "0110" => led <= "1101111"; --6
when "0111" => led <= "1010010"; --7
when "1000" => led <= "1111111"; --8
when "1001" => led <= "1111011"; --9
when "1010" => led <= "1111110"; --A
when "1011" => led <= "0101111"; --B
when "1100" => led <= "1100101"; --C
when "1101" => led <= "0011111"; --D
when "1110" => led <= "1101101"; --E
when "1111" => led <= "1101100"; --F
when others => led <= "1110111"; --0
end case;
end process;
end comportamiento;

```

```

6
---
5|  |4
---  <- 3
2|  |1
---
0

```

**--HEX-to-seven-segment decoder**

**HEX: in STD\_LOGIC\_VECTOR (3 downto 0);**

**LED: out STD\_LOGIC\_VECTOR (6 downto 0);**

**with HEX SElect**

**LED <= "1111001" when "0001", --1**

**"0100100" when "0010", --2**

**"0110000" when "0011", --3**

**"0011001" when "0100", --4**

**"0010010" when "0101", --5**

**"0000010" when "0110", --6**

**"1111000" when "0111", --7**

**"0000000" when "1000", --8**

**"0010000" when "1001", --9**

**"0001000" when "1010", --A**

**"0000011" when "1011", --b**

**"1000110" when "1100", --C**

**"0100001" when "1101", --d**

**"0000110" when "1110", --E**

**"0001110" when "1111", --F**

**"1000000" when others; --0**

0  
---  
5 | | 1  
--- <- 6  
4 | | 2  
---  
3

## BCD A 7 SEG. POR ECUACIONES

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity tg is
    Port (
        A, B, C, D: in std_logic;
        fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg: out std_logic );
end tg;

architecture behavioral of tg is
begin
    fa<=((not(B) and not(D)) or (B and D) or (A) or (not(B) and C))
    fb<=((not(C) and not(D)) or (not(B)) or (C and D))
    fc<=((not(C)) or (D) or (B))
    fd<=((not(B) and not(D)) or (C and not(D)) or (B and not(C) and D) or (not(B) and C))
    fe<=((not(B) and not(D)) or (C and not(D)))
    ff<=((not(C) and not(D)) or (B and not(D)) or (B and not(C)) or (A))
    fg<=((B and not(C)) or (not(B) and C) or (A) or (B and not(D)))
end behavioral;
```

•*ESTE MODELO VHDL ES SOLO ILUSTRATIVO -*

# DECODIFICADOR COMO GENERADOR DE FUNCIONES

$$F = \Sigma 0, 1, 8, 9$$

