

 
 
 
 


FF – PRINCIPIOS

 

EN ESTE CIRCUITO NO HAY FORMA DE QUE LA SALIDA Q VUELVA A VALOR CERO “0”, SIEMPRE QUEDA EN UNO “1”. PROPONEMOS EL SIGUIENTE CIRCUITO EL CUAL PERMITE QUE LA SALIDA Q VAYA A CERO


MEMORIA CON BORRADO`-BIESTABLE

 

Pres		Fut
S	R	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	NO


BIESTABLES

NAND

 


Pres		Fut
<u>S</u>	<u>R</u>	Q_{t+1}
0	0	NO
0	1	1
1	0	0
1	1	Q_t

APLICACION

 



BIESTABLE SR SINCRONICO

 


t		t+1
Pres		Fut
S	R	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	NO

BIESTABLE- TIMING

BIESTABLE SR SINCRONICO

  

BIESTABLE D SINCRONICO - LATCH

 


t	t+1
Pres	Fut
S R	Q_{t+1}
0 1	0
1 0	1

D

t	t+1
D	Q
0	0
1	1


LATCH D CON MUX

 

Control	Z
0	A
1	B

$$Z = \text{Control} \cdot B + \overline{\text{Control}} \cdot A$$


LATCH POSITIVO

 

Ck = 0, Q mem

Ck = 1, Q = D

LATCH NEGATIVO

 


Ck=0, Q=D


Ck=1, Q:mem

LATCH CON TG

 Implementacion de un Latch con inversores y TG (Transmission Gate)




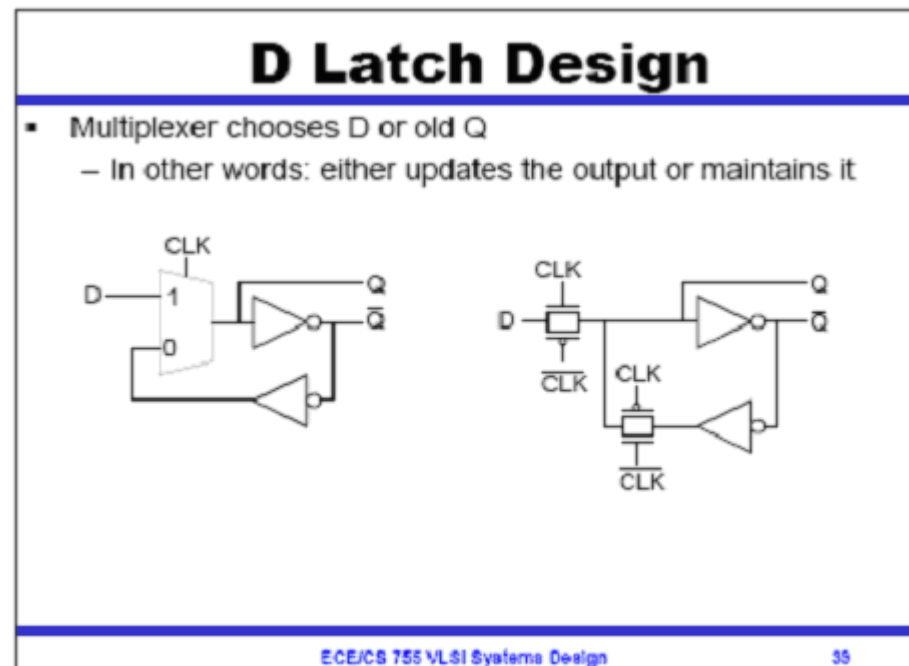Como se observa ambas llaves trabajan en contraposición (L1: on, L2: off).
Si L1 esta cerrada el dato de entrada se repite a la salida (L2: off), cuando se abre L1 y se cierra L2 el Dato queda memorizado
En el dibujo que sigue observamos el diseño de un Latch con TG




FLIP-FLOPS SINCRONIZADO POR RELOJ

 La mayoría dispara por flanco (borde) y el símbolo que los identifica es




Flanco Positivo

 


Flanco Negativo



 
Tiempos de establecimiento y retención (Setup, Hold Time)



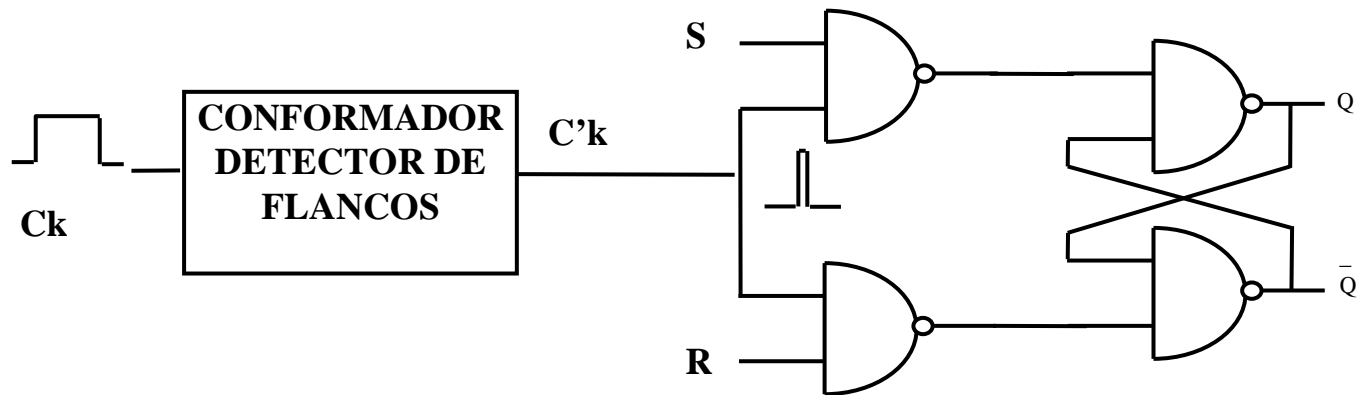
Biastable SR disparado por flanco (Edge Triggered)



Circuito conformador/detector de flancos

   


**FLANCO
POSITIVO**

 

**FLANCO
NEGATIVO**

Toggle Flip Flop

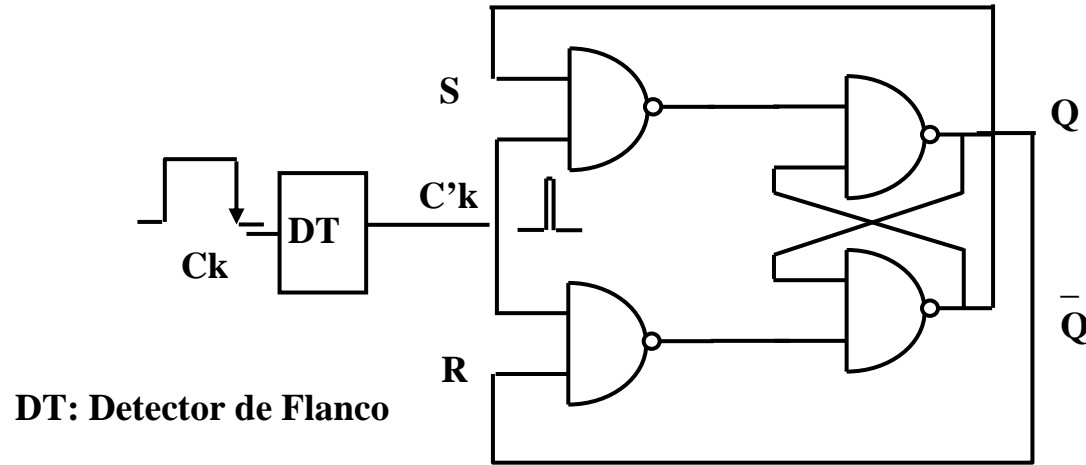

Salida Presente	Salida Futura
Q_t	Q_{t+1}
0	1
1	0


 


Diagrama temporal Toggle FF


FLIP FLOP D y JK

FF D

 


Entrada Presente	Salida Futura
D	Q_{t+1}
0	0
1	1

FF JK

 


Entrada Presente		Salida Futura
J	K	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	Q_t (negado)


FF D vs LATCH D

 


FF

 

LATCH

 


FF - T

 

Entrada Presente	Salida Futura
T	Q_{t+1}
0	Q_t
1	Q_t (negado)



ENTRADAS ASINCRONAS

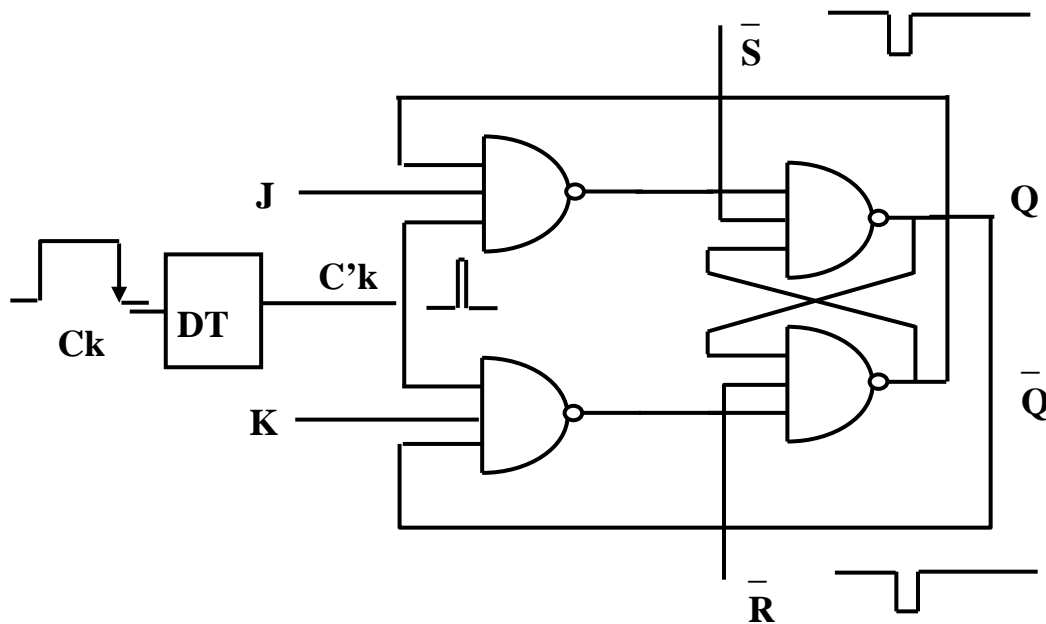

Entradas Asincronas		Entrada Presente		Salida Futura
S	R	J	K	Q_{t+1}
1	1	0	0	Q_t
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	Q_t (negado)
0	1	x	x	1
1	0	x	x	0
0	0	x	x	No permitido

CONDICIONES INICIALES

ACTIVACION POR BAJO

  

ACTIVACION POR ALTO


 
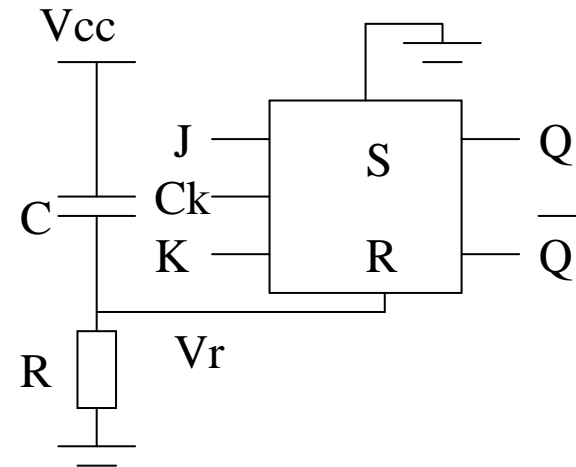


TABLA Y DIAGRAMA DE ESTADO FFJK

 

TV

Entrada Presente		Salida Futura
J	K	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	Q_t (negado)

ECUACION CARACTERISTICA

J	K	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


$$Q_{t+1} = J\bar{Q}_t + \bar{K}Q_t$$

TABLA DE ESTADOS

ESTADO PRESENTE Q_t	ESTADO FUTURO Q_{t+1}	ENTRADAS	
		J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

DIAGRAMA DE ESTADO O

DIAGRAMA DE TRANSICIONES

 

CODIGO VHDL – LATCH D

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
ENTITY latch IS  
    PORT ( D, Clk   : IN  STD_LOGIC ;  
          Q       : OUT STD_LOGIC ) ;  
END latch ;  
ARCHITECTURE Behavior OF latch IS  
BEGIN  
    PROCESS (D, Clk)  
    BEGIN  
        IF Clk = '1' THEN  
            Q <= D ;  
        END IF ,  
    END PROCESS ;  
END Behavior ;
```

Si Clk=0, no se especifica el valor de Q, y Q retiene el valor actual

Código para un latch D

CODIGO VHDL FF D

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
ENTITY flipflop IS  
    PORT ( D, Clock  : IN  STD_LOGIC ;  
          Q          : OUT STD_LOGIC ) ;  
END flipflop ;  
  
ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS  
BEGIN  
    PROCESS ( Clock)  
    BEGIN  
        IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN (flanco positivo)  
            Q <= D ;  
        END IF ,  
    END PROCESS ;  
END Behavior ;
```


CODIGO VHDL FF D (alternativo)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
ENTITY flipflop IS  
    PORT ( D, Clock   : IN  STD_LOGIC ;  
          Q           : OUT STD_LOGIC ) ;  
END flipflop ;  
  
ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS  
BEGIN  
    PROCESS  
    BEGIN  
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;  
        Q <= D ;  
    END PROCESS ;  
END Behavior ;
```

CODIGO VHDL FFD CON CLEAR ASINCRONICO

Se describe un FFD con una entrada reset (clear) asíncrono que se activa por nivel bajo. Cuando *Resetn*, la entrada reset es igual a 0 y la salida del FF va a 0 (Q=0)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
ENTITY flipflop IS  
    PORT ( D, Resetn, Clock   : IN  STD_LOGIC ;  
        Q                       : OUT STD_LOGIC ) ;  
END flipflop ;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS  
BEGIN  
    PROCESS ( Resetn, Clock)  
    BEGIN  
        IF Resetn = '0' THEN  
            Q <= '0' ;  
        ELSIF Clock`EVENT AND Clock = '1' THEN  
            Q <= D ;  
        END IF ;  
    END PROCESS ;  
END Behavior ;
```


CODIGO VHDL FF D CLEAR SINCRONICO

En este caso la señal de reset (clear) solamente **actua** cuando llega un flanco positivo de Clock. Este código VHDL genera el circuito que se muestra a continuación

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY flipflop IS
PORT ( D, Resetn, Clock  : IN  STD_LOGIC ;
      Q                  : OUT STD_LOGIC ) ;
END flipflop ;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF flipflop IS
BEGIN
```
 
```
    PROCESS ( Resetn, Clock)
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock = '1' ;
        IF Resetn = '0' THEN
            Q <= '0' ;
        ELSE
            Q <= D ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```



```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;


ENTITY muxdff IS
    PORT ( D0, D1, Sel, Clock : IN      STD_LOGIC ;
           Q                   : OUT    STD_LOGIC ) ;
END muxdff ;

ARCHITECTURE Behavior OF muxdff IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF Sel = '0' THEN
            Q <= D0 ;
        ELSE
            Q <= D1 ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;

```


Figure 7.48 Code for a D flip-flop with a 2-to-1 multiplexer on the *D* input

FLIP`FLOP EN CASCADA

 

Condiciones Iniciales: CI: $Q1 = 1$; $Q2 = 0$


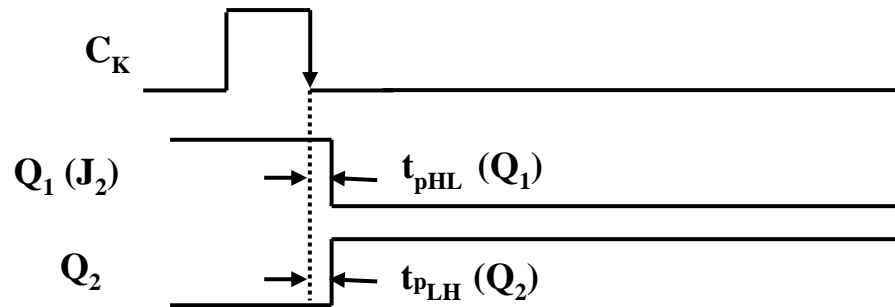
El funcionamiento correcto es el indicado en la siguiente figura





Para que ello ocurra t_{pHL} debe ser mayor a t_h , tiempo de retención, ($t_{pHL} > t_h$) de $Q2$, cosa que ciertamente se cumple, si ello no ocurriera la respuesta de $Q2$ seria incierta. Los FFs actuales tienen un $t_h < 5$ nseg., tendiendo a 0 nseg

  EJERCICIOS - 1

1-REALIZAR EL DIAGRAMA TEMPORAL DEL CIRCUITO DE LA FIGURA







  2-REALIZAR EL DIAGRAMA TEMPORAL DEL CIRCUITO DE LA FIGURA



    
EJERCICIOS – 2

3-REALIZAR EL DIAGRAMA TEMPORAL DEL CIRCUITO DE LA FIGURA




COMO PUEDE VERSE LA SALIDA **Q** RESPONDE A UN **FF T**

Registros y “latches” de varios bits

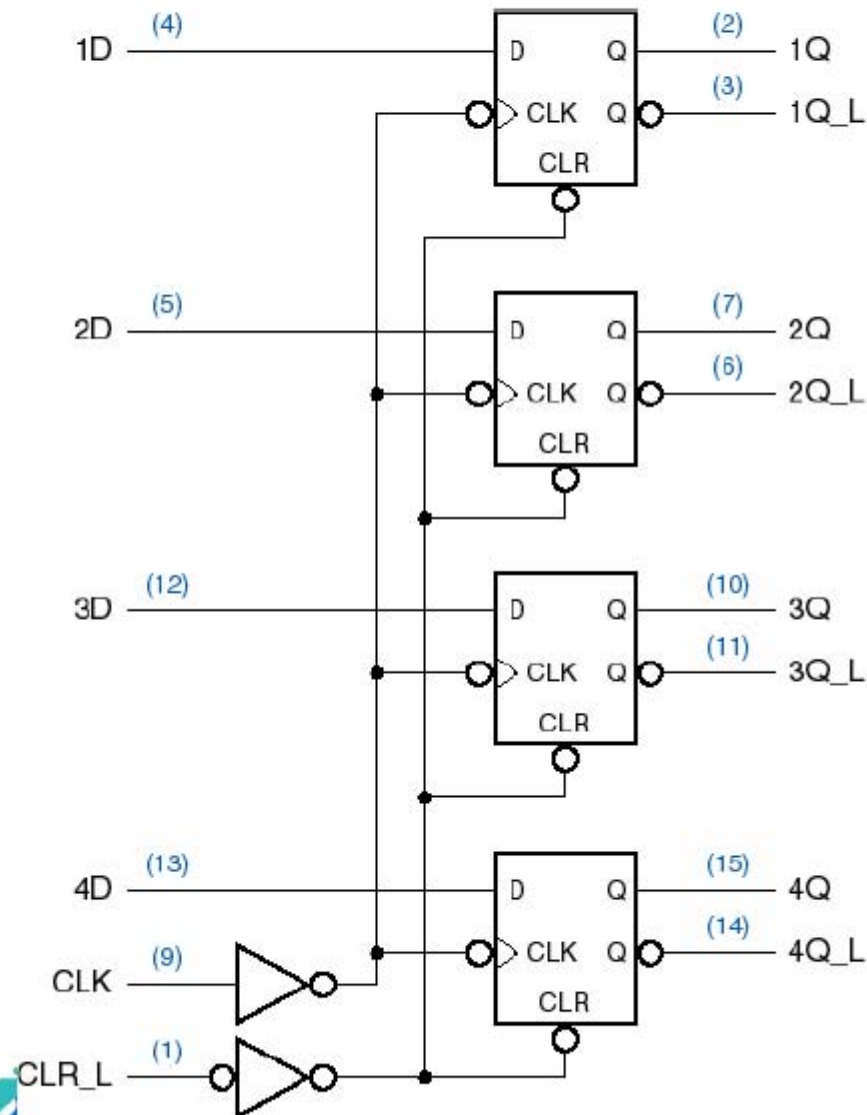

 - 74x175
- Dispone de una señal de “clear” asíncrono **CLR_L**



Registro de 8 bits (octal)

- 74x374
- Salida triestado controlada por OE_L

