

 


# MULTIPLEXOR/SELECTOR/SERIALIZADOR

 




$$Z = D0 \bar{A} \bar{B} + D1 \bar{A} B + D2 A \bar{B} + D3 A B$$

$$Z = D0 m0 + D1 m1 + D2 m2 + D3 m3$$

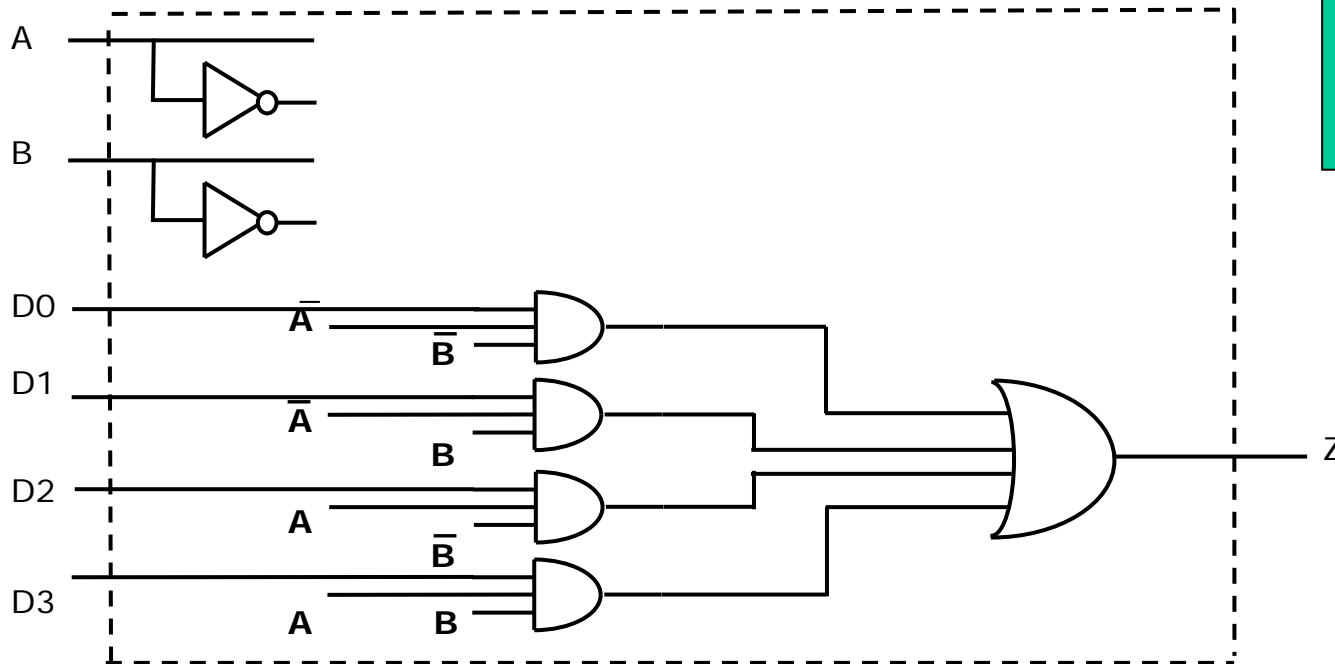

CONTROL		SALIDA
A	B	Z
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

DEMULTIPLEXOR/DISTRIBUIDOR/PARALELO

   

CONTROL		SALIDA			
A	B	D0	D1	D2	D3
0	0	Z	0	0	0
0	1	0	Z	0	0
1	0	0	0	Z	0
1	1	0	0	0	Z

# MULTIPLEXOR COMO GENERADOR DE FUNCIONES

ECUACION CARACTERISTICA:

$$Z = D0 \cdot \bar{A} \bar{B} + D1 \cdot \bar{A} B + D2 \cdot A \bar{B} + D3 \cdot A B$$

$$Z = D0 \cdot m0 + D1 \cdot m1 + D2 \cdot m2 + D3 \cdot m3$$


EJEMPLO: SUPONGAMOS LA SIGUIENTE FUNCION...

$$F = \sum 0, 1, 2$$

COMPAREMOS LA ECUACION CARACTERISTICA E IGUALEMOS:

PARA  $Z = F \Rightarrow$
 
$$\begin{cases} D0 = 1 \\ D1 = 1 \\ D2 = 1 \\ D3 = 0 \end{cases}$$



# EL MULTIPLEXOR PUEDE GENERAR UNA FUNCION CON N + 1 VARIABLES

EJ:  $f = \sum 0, 1, 3, 6$

$$f = \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_{m0} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}C}_{m1} + \underbrace{\bar{A}BC}_{m3} + \underbrace{AB\bar{C}}_{m2}$$

$$Z = D0 \cdot \bar{B}\bar{C} + D1 \cdot \bar{B}C + D3 \cdot BC + D2 \cdot \bar{B}C$$

SI  $f = Z$



$$D0 = \bar{A}$$

$$D1 = \bar{A}$$


$$D2 = A$$

$$D3 = \bar{A}$$


BC A	BC			
	00	01	10	11
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0

 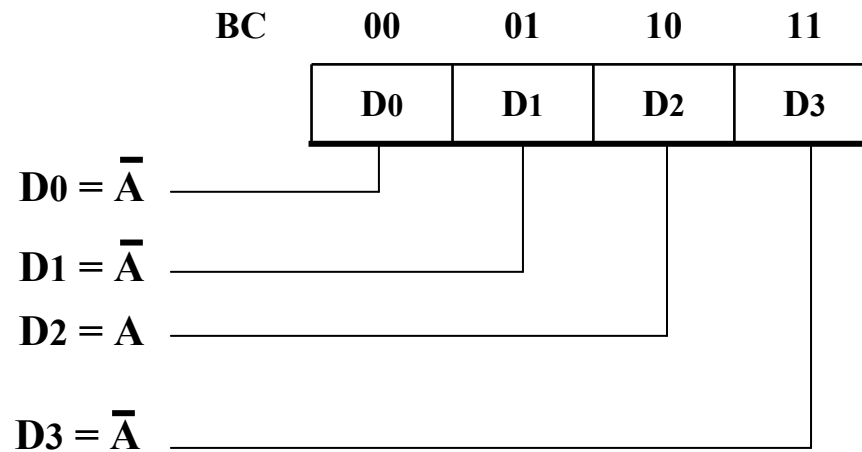
 
## MULTIPLEXOR CON LOGICA DE TRES ESTADOS



## EXPANSION CON MULTIPLEXORES


 


ENTRADAS			SAL.
I	A	B	Z
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4
1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7

I : ENTRDA DE HABILITACION

# CI 4512 – 8 – CHANNEL DATA SELECTOR

PIN ASSIGNAMENT

 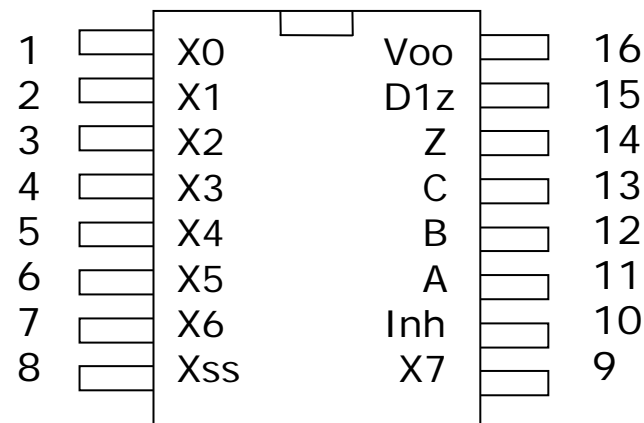


TRUTH TABLE

C	B	A	INHIBIT	DISABLE	Z
0	0	0	0	0	X0
0	0	1	0	0	X1
0	1	0	0	0	X2
0	1	1	0	0	X3
1	0	0	0	0	X4
1	0	1	0	0	X5
1	1	0	0	0	X6
1	1	1	0	0	X7
X	X	X	1	0	0
X	X	X	X	1	High Impedance

X=Don't Care

# CI 4051 – 8-CHANEL ANALOG MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER

## PINOUT

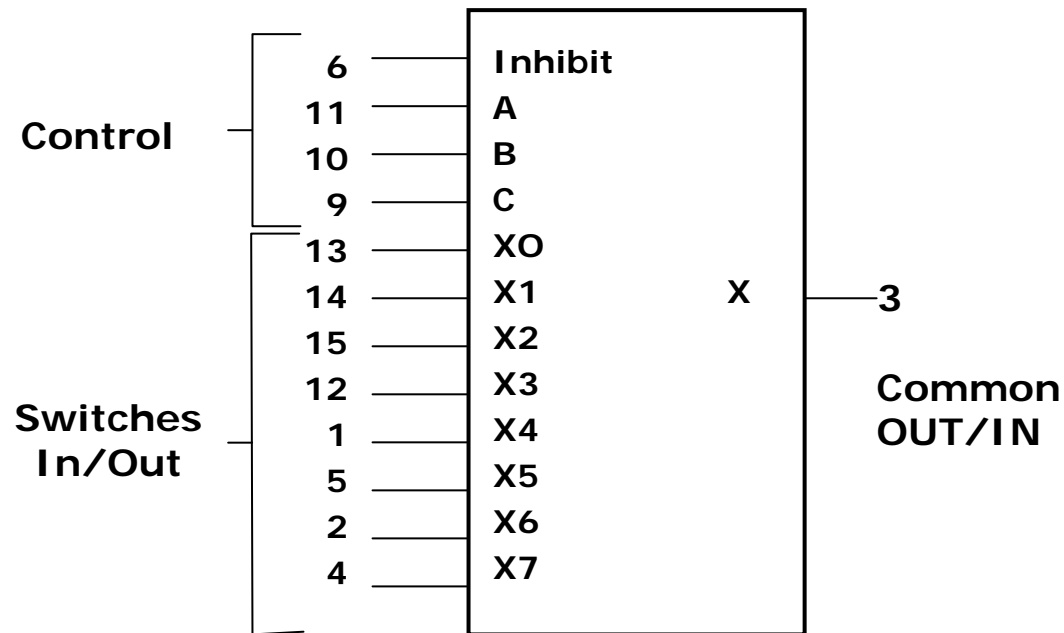

Vdd = Pin 16

Vss = Pin 8

Vee = Pin 7

CONTROL INPUTS				ON SWITCHES
	SELECT			
INHIBIT	C	B	A	
0	0	0	0	X0
0	0	0	1	X1
0	0	1	0	X2
0	0	1	1	X3
0	0	0	0	X4
0	0	0	1	X5
0	0	1	0	X6
0	0	1	1	X7
1	X	X	X	NONE




# MODELO VHDL

Describimos el código de un multiplexor de 2 a 1. La selección de la señal se realiza mediante la entrada **S**

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;
```
 
```
ENTITY mux2to1 IS  
    PORT ( w0, w1, S : IN  STD_LOGIC;  
          f          : OUT STD_LOGIC );  
END mux2to1 ;
```



```
ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS  
BEGIN  
    WITH S SELECT  
        f <=  w0 WHEN '0' ,  
              w1 WHEN OTHERS;  
END Behavior ;
```

## Código VHDL para un multiplexor 2 a 1

Observamos dentro de la arquitectura la palabra clave **WITH**, la que especifica que **S** va a ser usada para la selección. Hay dos cláusulas **WHEN**, las que establecen que a la salida **f** le sea asignada el valor de **w0** cuando **S = 0**, u otro si **S = 1** (**others: 1, z, -**)

## MODELO VHDL MUX 4:1

Mostramos el código para un multiplexor de 4 a 1.

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all ;
```

```
ENTITY mux4to1 IS
```

```
    PORT ( w0, w1, w2, w3 : IN  STD_LOGIC ;
```

```
           S               : IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
```

```
           f               : OUT STD_LOGIC ) ;
```

```
END mux4to1 ;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF mux4to1 IS
```

```
BEGIN
```

```
    WITH S SELECT
```

```
        f <= w0 WHEN "00",
```

```
            w1 WHEN "01",
```

```
            w2 WHEN "10".
```

```
            w3 WHEN OTHERS ;
```

```
END Behavior ;
```

# MODELO VHDL

```
entity multi is port(  
  a, b, c :in bit_vector(3 downto 0);  
  enable :in bit;  
  control :in bit_vector(1 downto 0);  
  d      :out bit_vector(3 downto 0)  
);  
end multi;
```

entidad del multiplexor  
puertos del multiplexor

finaliza la entidad

```
architecture archmul of multi is  
begin  
  process (a, b, c, control, enable)  
  begin  
    if enable='1' then d<="1111";  
    elsif enable='0' then  
      case control is  
        when "00" => d <= a;  
        when "01" => d <= b;  
        when "10" => d <= c;  
        when "11" => d <= "1111";  
      end case;  
    end if;  
  end process;  
end archmul;
```

arquitectura del multiplexor

si enable es 1 entonces d="1111"  
si enable no es 1 y es 0 entonces  
sentencia case dentro del if

se cierra la sentencia case  
se cierra la sentencia if con end

finaliza la arquitectura

## MODELO VHDL - PROCESS

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux2to1 IS
    PORT ( w0, w1, s    : IN  STD_LOGIC ;
          f              : OUT  STD_LOGIC- ;
END mux2to1 ;

ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    PROCESS (w0, w1, s )
    BEGIN
        IF s = '0' THEN
            f <= w0 ;
        ELSE
            f <= w1 ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```

**Figure 6.38**

**A 2-to-1 multiplexer specified using the if-then-else statement.**