
 


CONTADORES


CONTADORES ASINCRONOS ASCENDENTE

 


Las entradas asincronas S y R estan desactivadas -- **CI: 0 0 0**



CONTADOR ASINCRONO DESCENDENTE


 


 Las entradas asincronas S y R están desactivadas -- **CI: 0 0 0**



CONTADORES SINCRONOS 1

(CONECTAR LAS ENTRADAS ASINCRONAS)

 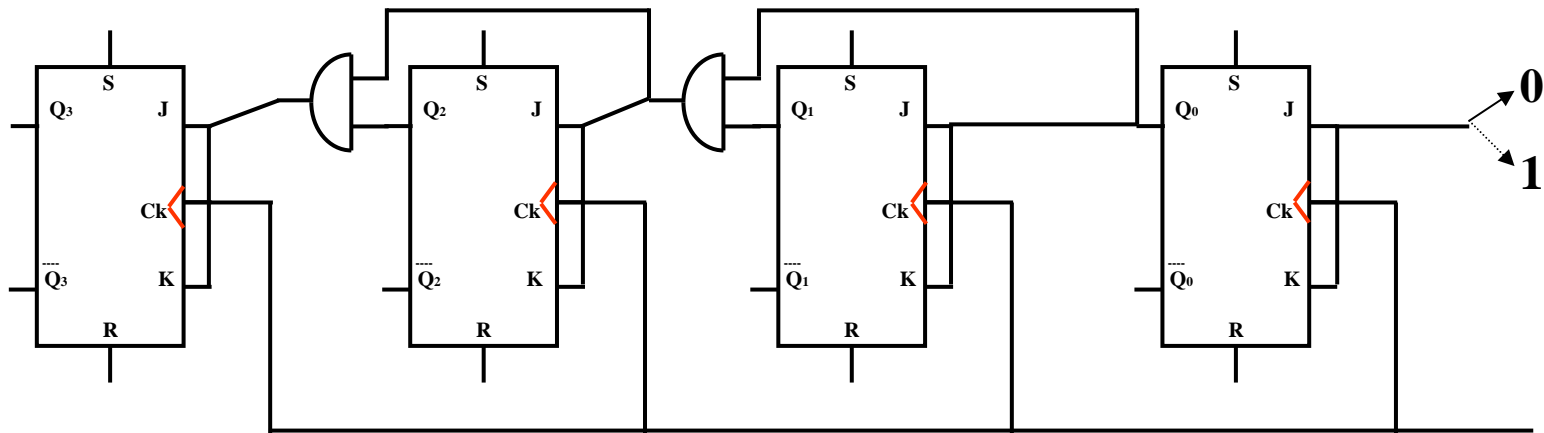


MODELO VHDL – CONTADOR – ARQUITECTURA

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;

ENTITY upcount IS
    PORT ( Clock, Resetn, E   : IN    STD_LOGIC ;
          Q                     : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ) ;
END upcount ;

ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
    SIGNAL Count : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0) ;
BEGIN
    PROCESS ( Clock, Resetn )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Count <= "0000" ;
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            IF E = '1' THEN
                Count <= Count + 1;
            ELSE
                Count <= Count ;
            END IF ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
    Q <= Count ;
END Behavior ;
```

MODELO VHDL - CONTADOR

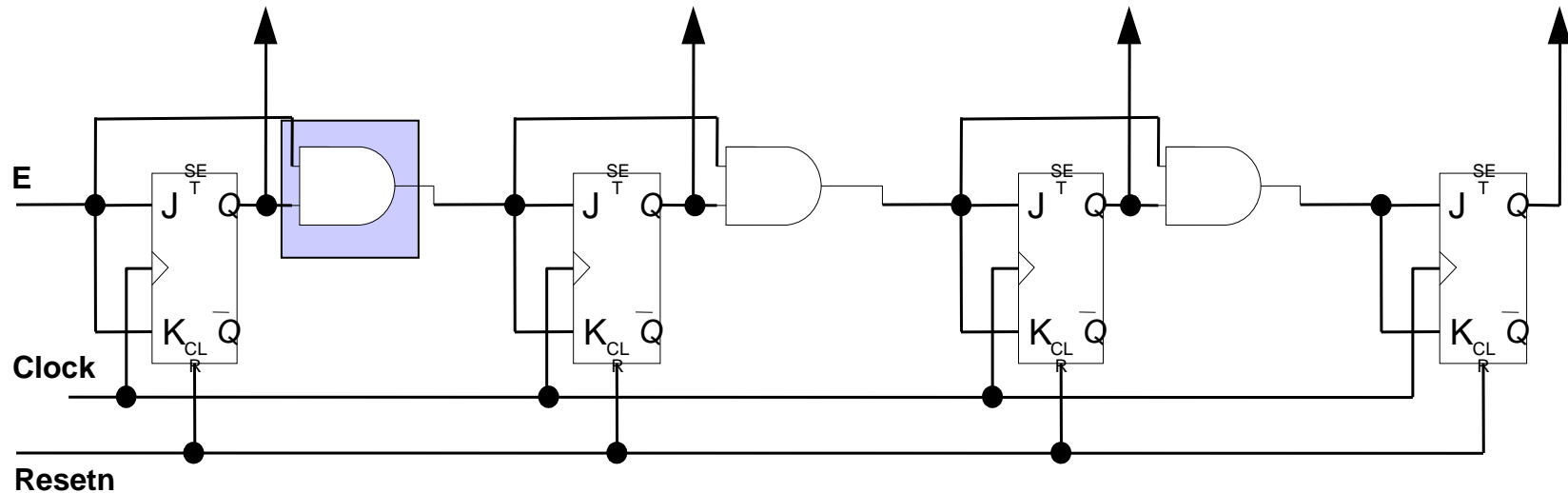

Este contador es idéntico al anteriormente visto, solo que hemos agregado una compuerta adicional con la función de establecer una entrada de habilitación **E**. Se muestra el circuito de un contador ascendente de 4 bit, **(de la diapositiva anterior)** con una entrada reset *Resetn*, y una entrada de habilitación, **E**. En el cuerpo de la arquitectura los FFs en el contador están representados por una señal denominada **Count** (recordemos que una señal puede almacenar información y representan conexiones o terminales físicos en el circuito). La sentencia process especifica un reset asíncrono de **Count** si *Resten* = 0. La cláusula ELSIF especifica que en el flanco positivo del Clock, si **E** = 1, la cuenta es incrementada .. Si **E** = 0, el código explícitamente asigna **Count** <= **Count**. Las salidas Q están asignadas al valor de **Count** al final del código.

MODULO PROGRAMABLE

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
ENTITY downcnt IS  
    GENERIC ( modulus : INTEGER := 8 ) ;  
    PORT ( Clock, L, E : IN STD_LOGIC ;  
          Q : OUT INTEGER RANGE 0 TO modulus-1 ) ;  
END downcnt ;  
  
ARCHITECTURE Behavior OF downcnt IS  
    SIGNAL Count : INTEGER RANGE 0 TO modulus-1 ;  
BEGIN  
    PROCESS  
    BEGIN  
        WAIT UNTIL (Clock'EVENT AND Clock = '1') ;  
        IF E = '1' THEN  
            IF L = '1' THEN  
                Count <= modulus-1 ;  
            ELSE  
                Count <= Count-1 ;  
            END IF ;  
        END IF ;  
    END PROCESS;  
    Q <= Count ;  
END Behavior ;
```


Figure 7.55 Code for a down-counter

PROGRAMMABLE


```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
  
ENTITY upcount IS  
    PORT ( R : IN INTEGER RANGE 0 TO 15 ;  
          Clock, Resetn, L : IN STD_LOGIC ;  
          Q : BUFFER INTEGER RANGE 0 TO 15 ) ;  
END upcount ;  
  
ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS  
BEGIN  
    PROCESS ( Clock, Resetn )  
    BEGIN  
        IF Resetn = '0' THEN  
            Q <= 0 ;  
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN  
            IF L = '1' THEN  
                Q <= R ;  
            ELSE  
                Q <= Q + 1 ;  
            END IF;  
        END IF;  
    END PROCESS;  
END Behavior;
```

Figure 7.54 A four-bit counter with parallel load, using INTEGER signals



CONTADORES SINCRONOS 2 - UP

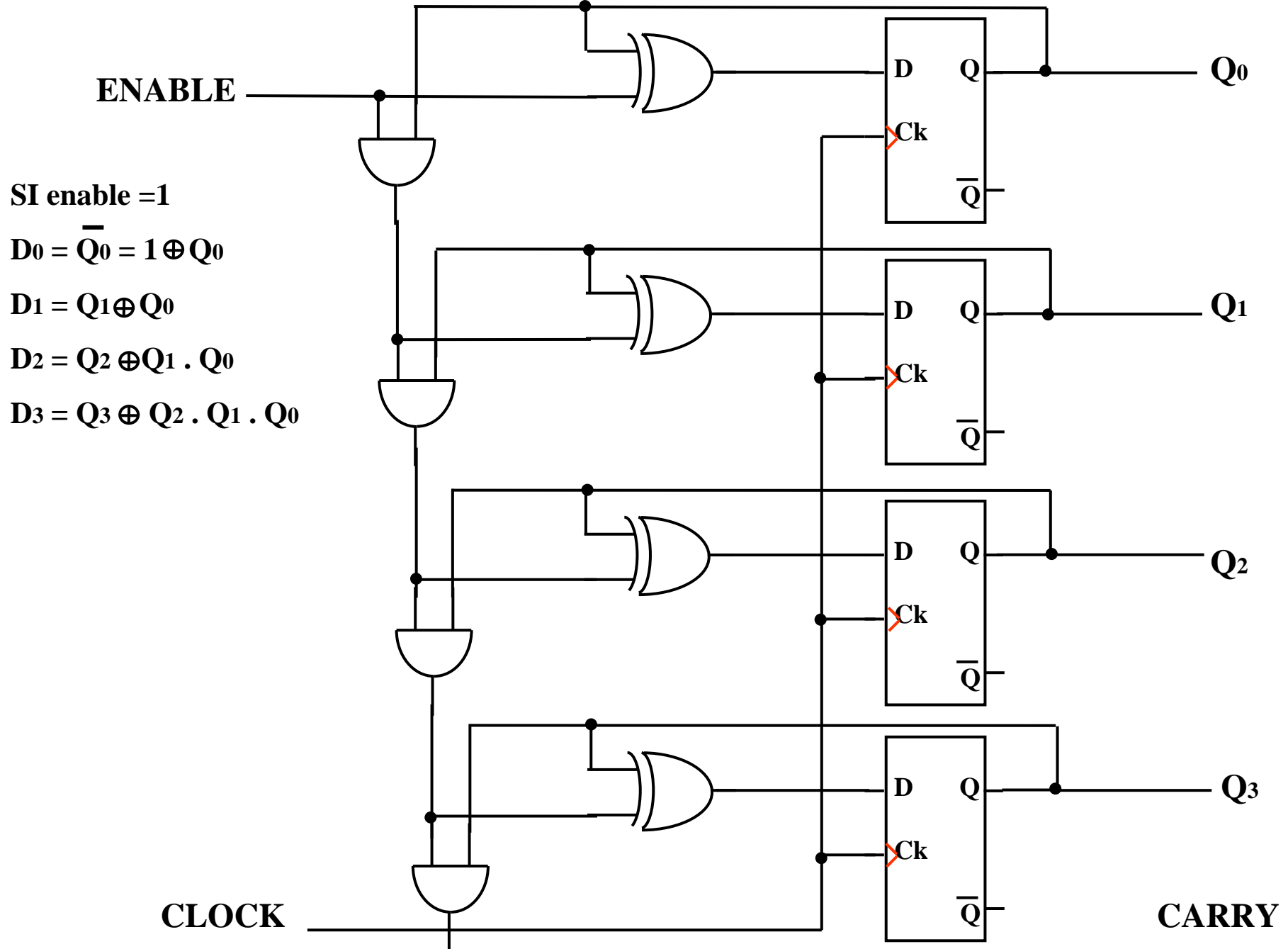

CONTADOR DE CARGA PARALELA

 

CONTADOR MODULO 6 – M : 6

 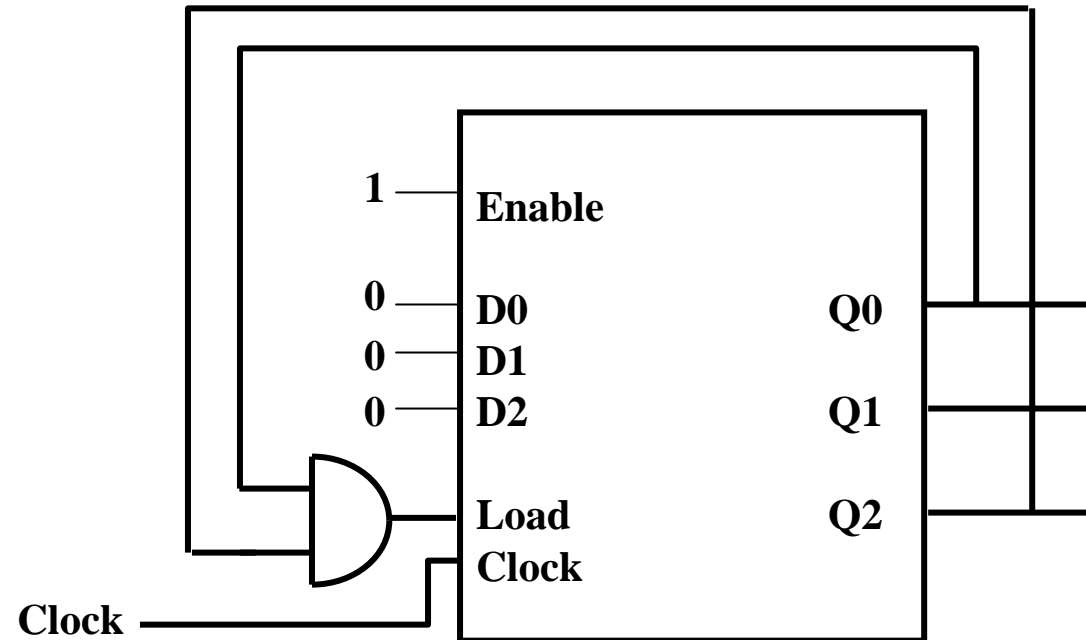

Cuando comienza el **Ck – 5** si bien es cierto que en Load hay un 1, dicha carga no se hace efectiva hasta que ingresa el Ck – 6. Allí los $Q_i = 0$

DISEÑO CONTADOR CRECIENTE M=5

MODULO: N DE ESTADOS POR LOS QUE ATRAVIESA EL CONTADOR

n = CANTIDAD DE FLIP-FLOP NECESARIOS PARA EL DISEÑO

1) CANTIDAD DE FLIP-FLOP n = 3

2) DIAGRAMA DE ESTADOS $\Rightarrow 2^{\exp(n)} > M$

 


TABLA DE ESTADOS

EST PRES Qt	EST. FUT Qt + 1	ENT	
		J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

TABLA DE ESTADOS

ESTADO PRESENTE			ESTADO FUTURO			ENTRADAS DE LOS FLIP-FLOP				FUNCION DE RESET		
Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0	fu
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	0
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1	0
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X	0
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1	0
1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X	0
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

TABLA DE ESTADOS

EST PRES Qt	EST. FUT Qt + 1	ENT	
		J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0


IMPLEMENTACION

4) SIMPLIFICACION: UN DIAGRAMA PARA CADA ENTRADA JK DE TODOS LOS F/F, MAS UNA FUNCION RESET (fu).

RESULTADO DE LA SIMPLIFICACIÓN

$$\begin{array}{lll} J_2 = Q_1 Q_0 & J_1 = Q_0 & J_0 = \overline{Q_2} \\ K_2 = 1 & K_1 = Q_0 & K_0 = 1 \end{array}$$

$$f_u = Q_1 Q_2 + Q_1 \overline{Q_2}$$

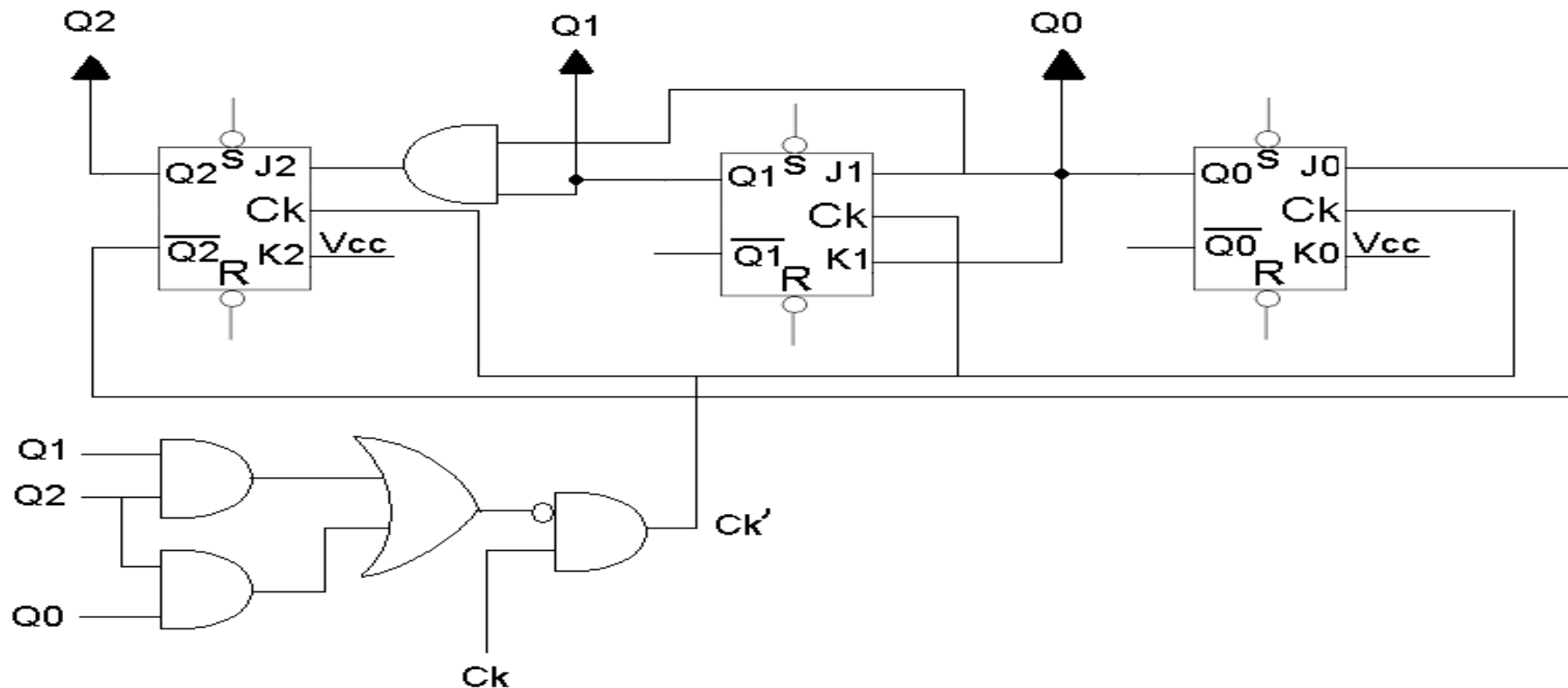


ALTERNATIVA PARA ESTADOS NO USADOS

LA ALTERNATIVA CONSISTE EN FORZAR AL CONTADOR CUANDO ENTRE EN UN ESTADO NO USADO A IR POR EJEMPLO AL ESTADO 000 U OTRO

ESTADO PRESENTE			ESTADO FUTURO			ENTRADAS DE LOS FLIP-FLOP						
Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0	
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1	
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X	
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1	
1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X	
1	0	1	0	0	1	X	1	0	X	X	1	
1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	0	X	
1	1	1	0	0	0	X	1	X	1	X	1	

CONTADOR UP/DW - M = 5

DIAGRAMA DE ESTADOS

 

CONTROL	PRESENTE			FUTURO			ENTRADAS					
X	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X
1	1	0	0	0	1	1	X	1	1	X	1	X
1	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1
1	0	1	0	0	0	1	0	X	X	1	1	X
1	0	0	1	0	0	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0	X	0	X
X	X			X			X					

CONTADOR UP/DW – MAPA K

XQ2 \ Q1Q0	Q1Q0			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	1	0	0	0

$$J2 = \overline{X}Q1Q0 + \overline{X}Q1Q0$$


CONSTRUYENDO EL RESTO DE LOS MAPAS, ENCONTRAMOS:

$$J1 = XQ2 + \overline{X}Q0 ; \quad J0 = \overline{X}Q2 + XQ2 + Q1$$


$$K2 = 1 ; \quad K1 = \overline{X}Q0 + \overline{X}Q0 ; \quad K0 = 1$$

SIGUIENTE PASO LA IMPLEMENTACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


CONTADOR ANILLO

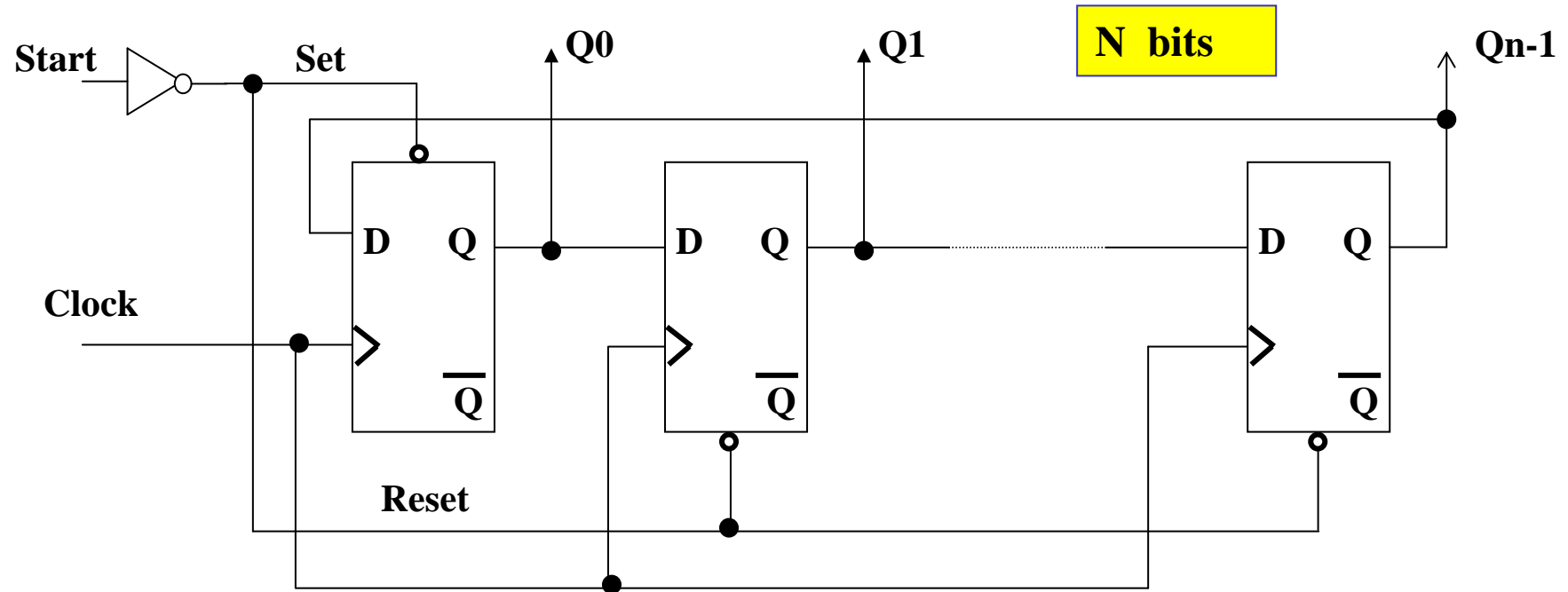


4 bits

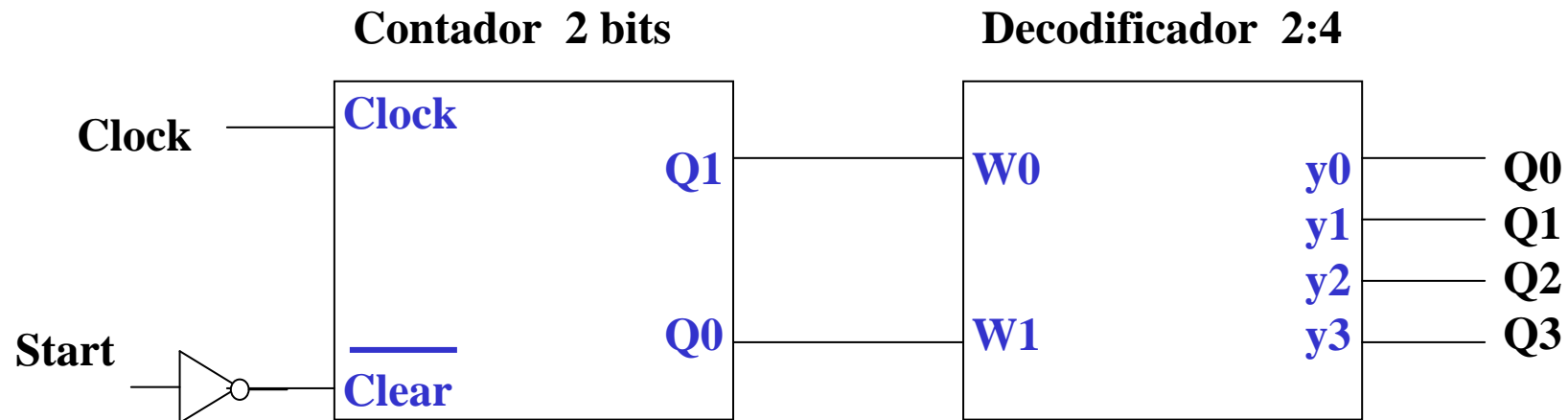

CONTADOR JOHNSON

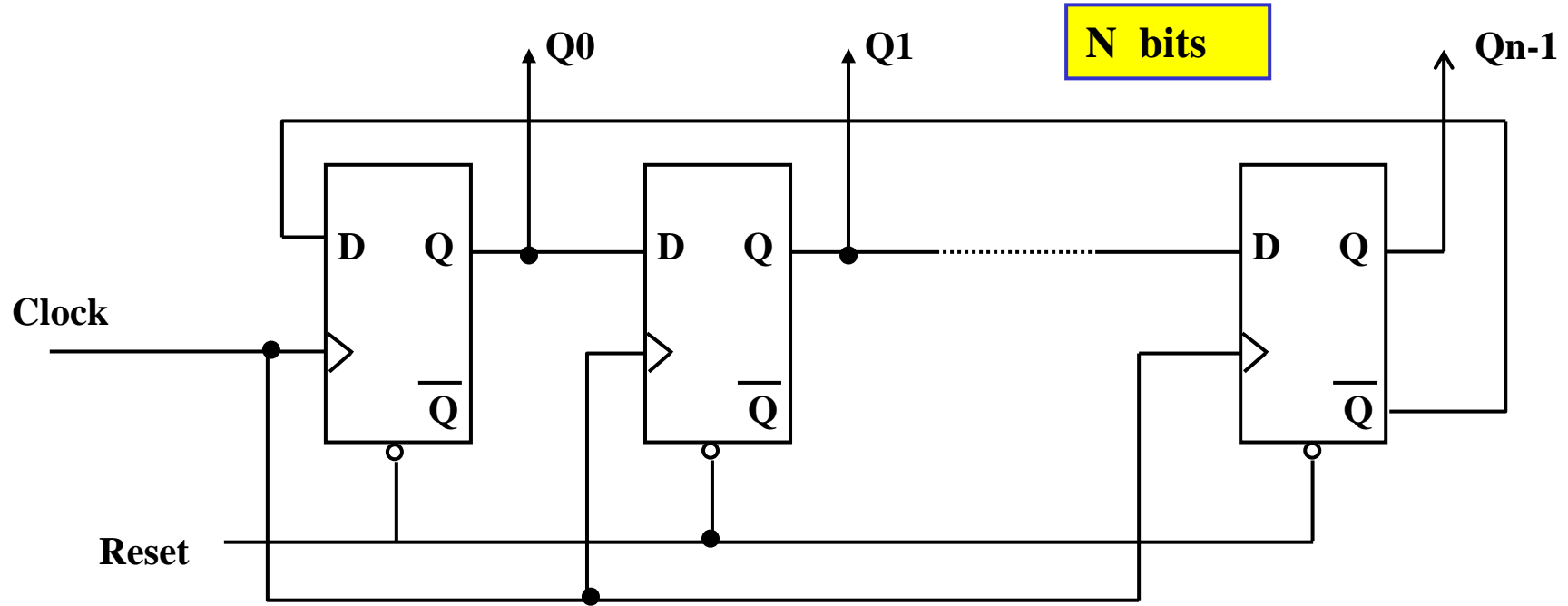


CONTADOR JOHNSON - 4 BITS

 

Contador síncrono I

- Se colocan Flip-Flops T en cascada y se utiliza una lógica de “enable” para sus relojes


Lógica de “enable” serie

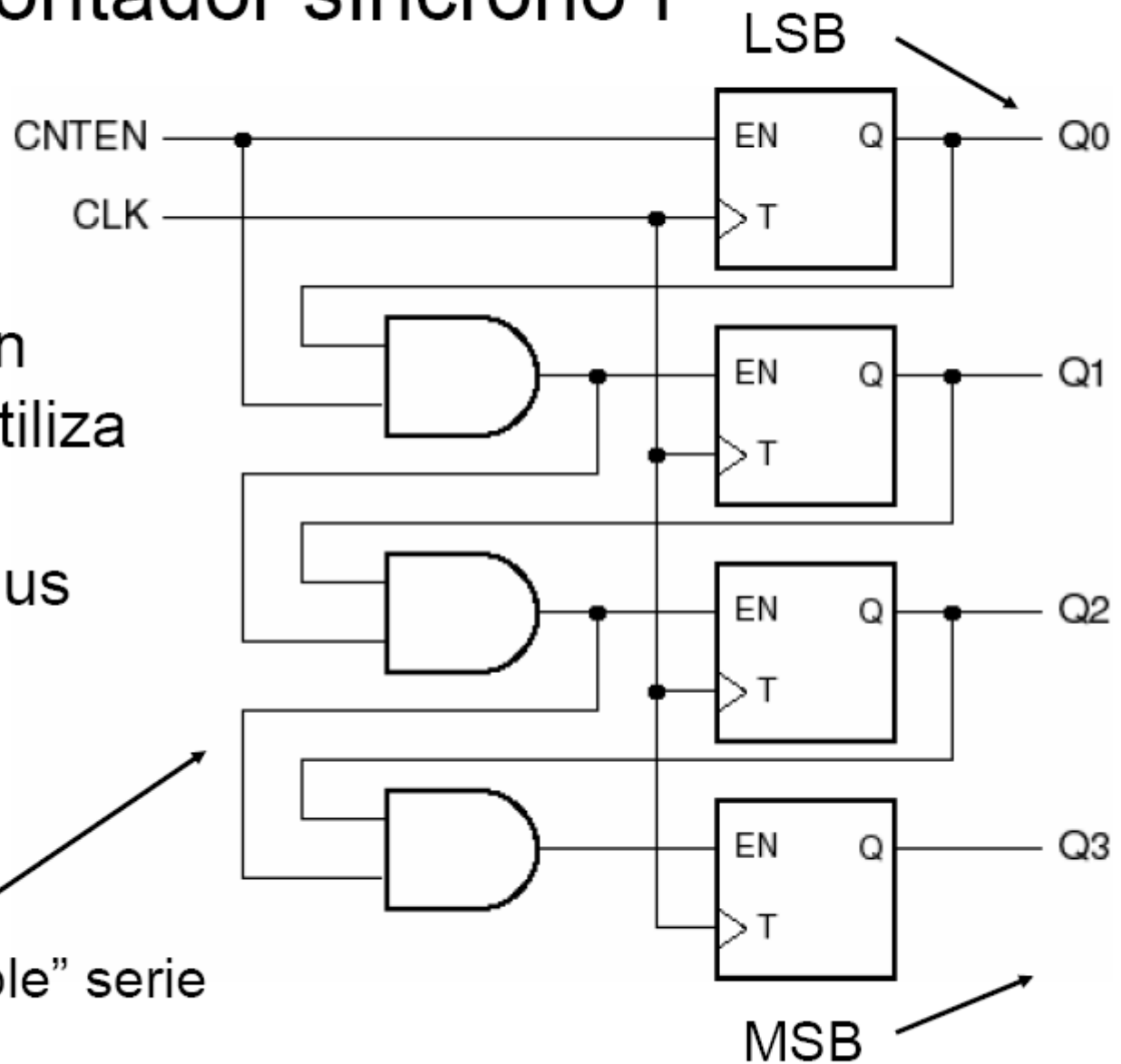

Contador síncrono II

- Versión con lógica de “enable” en paralelo

Lógica de “enable” paralelo

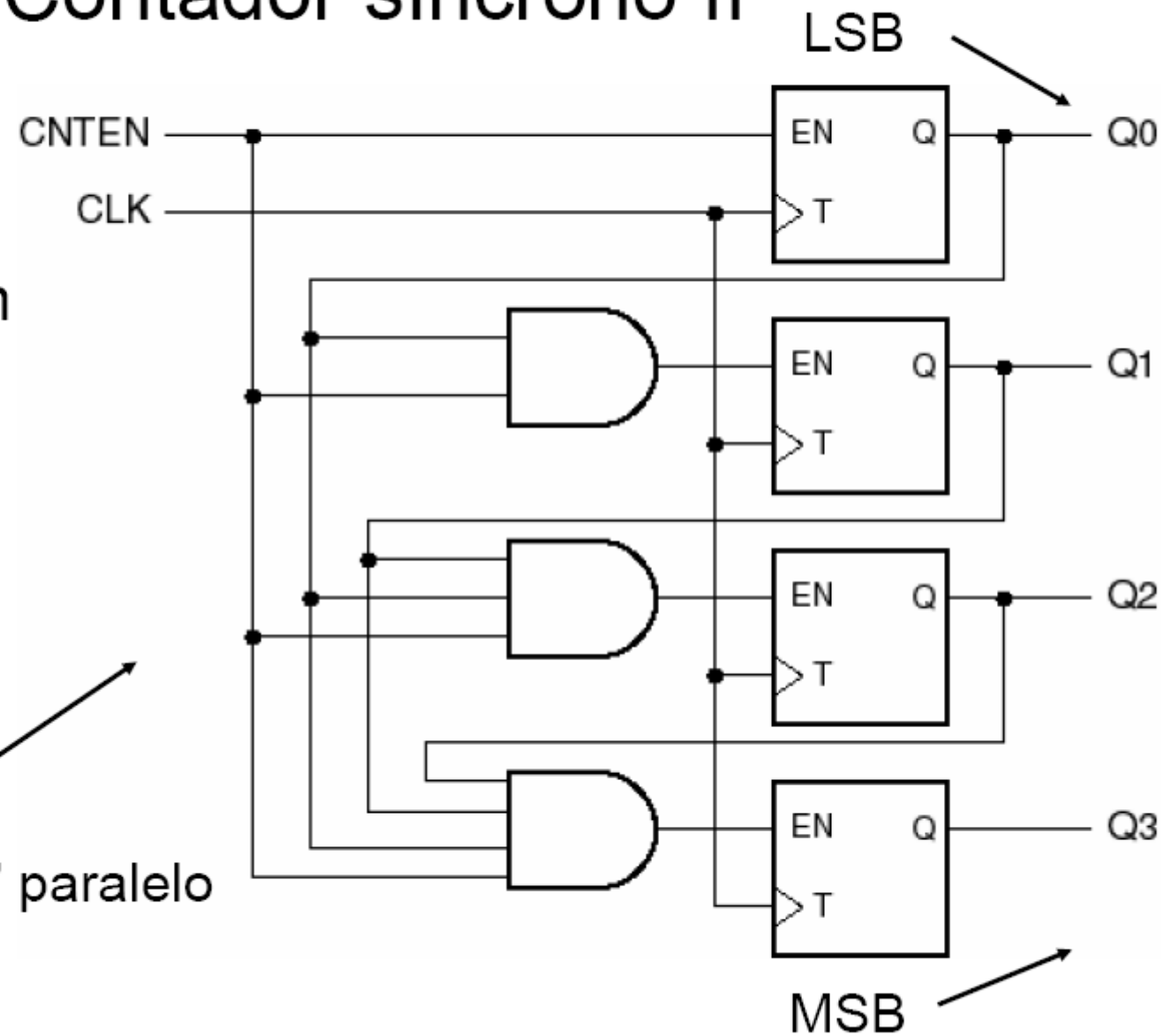

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY downcnt IS
    GENERIC ( modulus : INTEGER := 8 ) ;
    PORT (   Clock, L, E   : IN   STD_LOGIC ;
            Q               : OUT INTEGER RANGE 0 TO modulus-1 ) ;
END downcnt ;

ARCHITECTURE Behavior OF downcnt IS
    SIGNAL Count : INTEGER RANGE 0 TO modulus-1 ;
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL (Clock'EVENT AND Clock = '1') ;
        IF E = '1' THEN
            IF L = '1' THEN
                Count <= modulus-1 ;
            ELSE
                Count <= Count-1 ;
            END IF ;
        END IF ;
    END PROCESS;
    Q <= Count ;
END Behavior ;

```

Figure 7.55 Code for a down-counter

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount IS
    PORT (   Clock, Resetn, E   : IN    STD_LOGIC ;
            Q                     : OUT  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)) ;
END upcount ;

ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
    SIGNAL Count : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
BEGIN
    PROCESS ( Clock, Resetn )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Count <= "0000" ;
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            IF E = '1' THEN
                Count <= Count + 1 ;
            ELSE
                Count <= Count ;
            END IF ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
    Q <= Count ;
END Behavior ;

```

Figure 7.53 Code for a four-bit up-counter

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;

ENTITY BCDcount IS
    PORT ( Clock      : IN      STD_LOGIC ;
          Clear, E     : IN      STD_LOGIC ;
          BCD1, BCD0 : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ) ;
END BCDcount ;

ARCHITECTURE Behavior OF BCDcount IS
BEGIN
    PROCESS ( Clock )
    BEGIN
        IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
            IF Clear = '1' THEN
                BCD1 <= "0000" ; BCD0 <= "0000" ;
            ... con't

```

Figure 7.78a Code for a two-digit BCD counter

```
ELSIF E = '1' THEN
    IF BCD0 = "1001" THEN
        BCD0 <= "0000" ;
        IF BCD1 = "1001" THEN
            BCD1 <= "0000";
        ELSE
            BCD1 <= BCD1 + '1' ;
        END IF ;
    ELSE
        BCD0 <= BCD0 + '1' ;
    END IF ;
END IF ;
END PROCESS;
END Behavior ;
```

Figure 7.78b Code for a two-digit BCD counter (con't)


```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount IS
    PORT ( Clear, Clock : IN          STD_LOGIC ;
          Q           : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ) ;
END upcount ;

ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
BEGIN
    upcount: PROCESS ( Clock )
    BEGIN
        IF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            IF Clear = '1' THEN
                Q <= "00" ;
            ELSE
                Q <= Q + '1' ;
            END IF ;
        END IF;
    END PROCESS;
END Behavior ;

```

Figure 7.73 Code for a two-bit up-counter with asynchronous reset