

VHDL

STD_LOGIC
STD_LOGIC_VECTOR
SIGNAL
WITH – SELECT
Conversor de códigos

VHDL STD_LOGIC

IEEE 1164

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;



STD_LOGIC

```
PACKAGE std_logic_1164 IS
--
-----
-- logic state system (unresolved)
-----
TYPE std_ulogic IS ( 'U', -- Uninitialized
                     'X', -- Forcing Unknown
                     '0', -- Forcing 0
                     '1', -- Forcing 1
                     'Z', -- High Impedance
                     'W', -- Weak Unknown
                     'L', -- Weak 0
                     'H', -- Weak 1
                     '-' -- Don't care
                   );
```

VHDL STD_LOGIC

STD_LOGIC_VECTOR

A : std_logic_vector(3 downto 0) | A : std_logic_vector(0 to 3)

  


A(0) <='1';

dato <= A(0) & A1(3) & A1(5); -- Concatenación

VHDL SIGNALS

- Signals:
 - Se declaran dentro de la arquitectura.
 - Tienen las mismas propiedades que los puertos.
 - No salen fuera de la arquitectura.
 - Son cables y señales internas del dispositivo.
 - Se asignan igual que los puertos.
 - Son bidireccionales.
- Declaración
 - <nombre>: tipo;
 - D : std_logic;
 - D2: std_logic_vector(0 to 10);
 - D3. std_logic_vector(10 downto 0)

VHDL SIGNALS

 

Entity compuerta is

Port (A : in STD_LOGIC;

B: STD_LOGIC;

C: STD_LOGIC;

OUT1 : OUT std_logic;

OUT2. OUT std_logic);

end compuerta;

Técnicas Digitales I -Ing. Francisco G. Gutiérrez 2012

VHDL SIGNALS

architecture Behavioral of compuerta is

Signal S1: std_logic;

begin


out1<=S1;

S1<= A and B;

OUT2<= S1 and C;


end Behavioral;

VHDL – ISE TEMPLATES

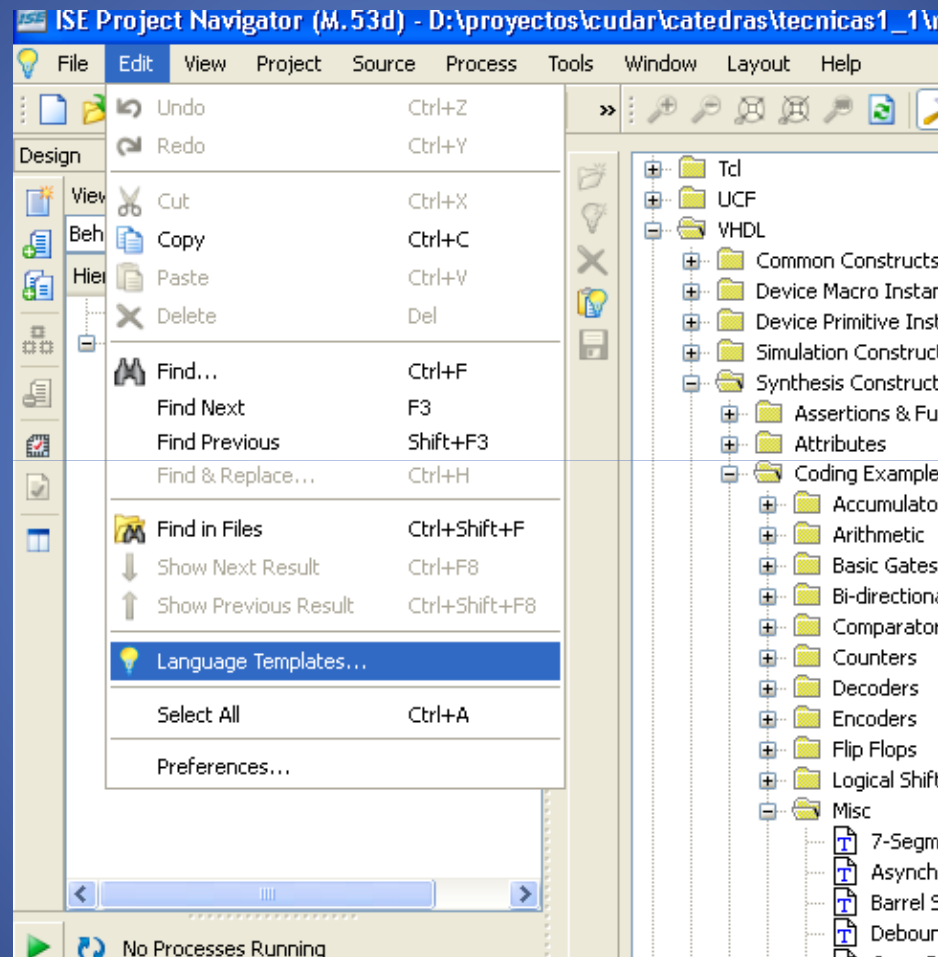

Técnicas Digitales I -Ing. Francisco G. Gutiérrez 2012

VHDL – ISE TEMPLATES

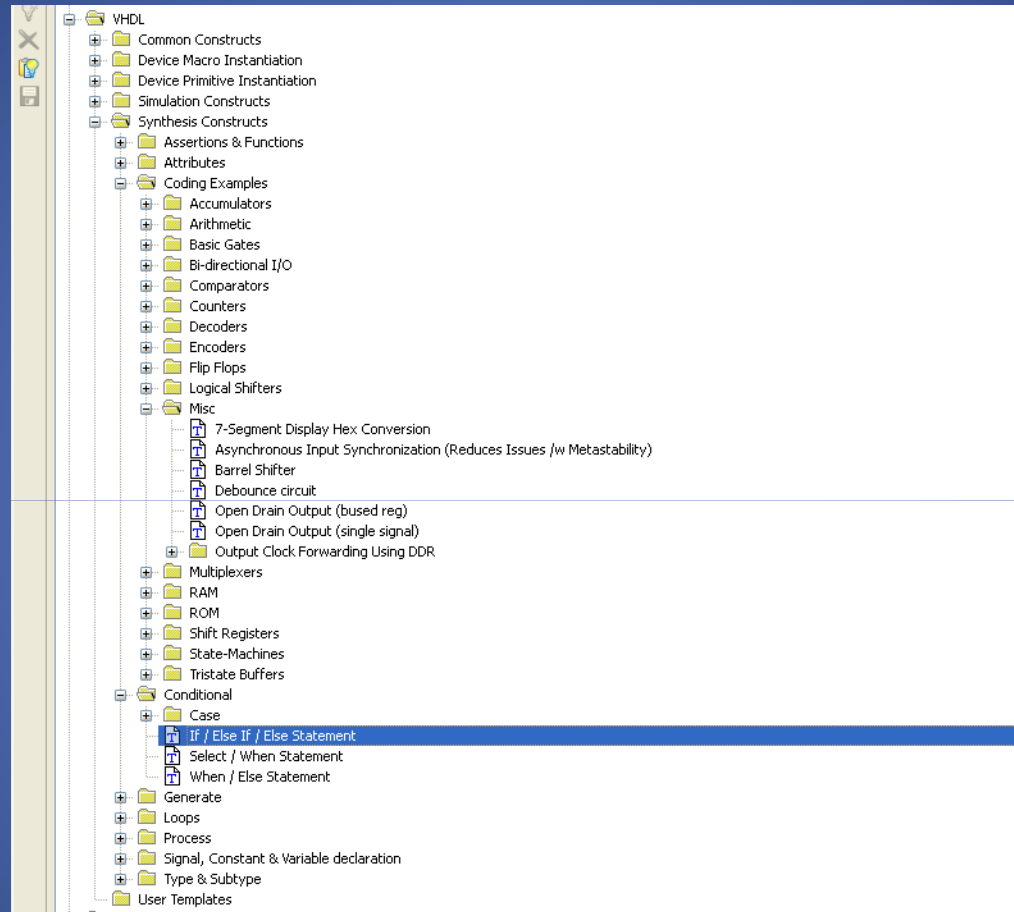

TEMPLATE

```
with <choice_expression> select  
    <name> <= <expression> when <choices>,  
    <expression> when <choices>,  
    <expression> when others;
```

TEMPLATE HEX-7SEG

with HEX select

LED<= "1111001" when "0001", --1

"0100100" when "0010", --2

"0110000" when "0011", --3

"0011001" when "0100", --4

"0010010" when "0101", --5

"0000010" when "0110", --6

"1111000" when "0111", --7

"0000000" when "1000", --8

"0010000" when "1001", --9

"0001000" when "1010", --A

"0000011" when "1011", --b

"1000110" when "1100", --C

"0100001" when "1101", --d

"0000110" when "1110", --E

"0001110" when "1111", --F

"1000000" when others; --0


Entidad

entity bcd_7segment is

Port (Entrada : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

Salida : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));

end bcd_7segment;

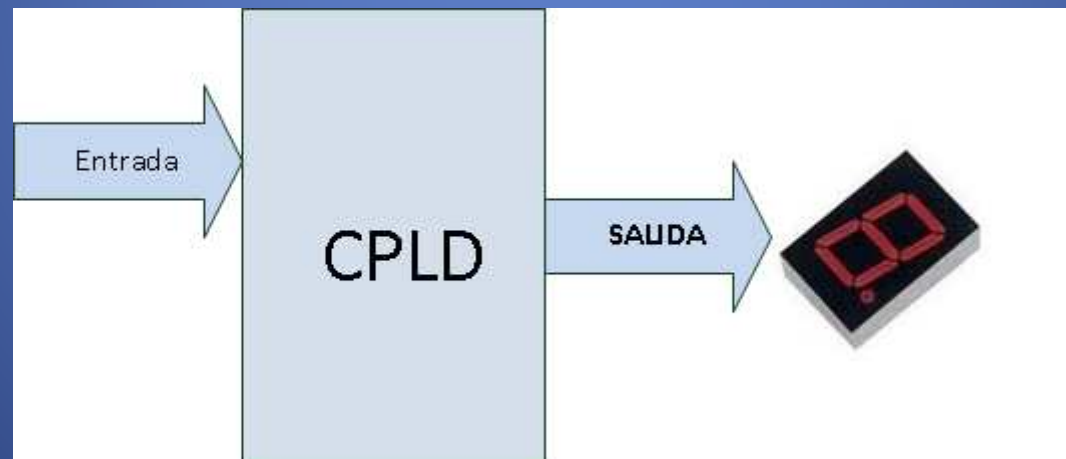

Arquitectura

architecture Behavioral of bcd_7segment is

```
begin
  with Entrada SElect
  Salida<= "1111001" when "0001", --1
    "0100100" when "0010", --2
    "0110000" when "0011", --3
    "0011001" when "0100", --4
    "0010010" when "0101", --5
    "0000010" when "0110", --6
    "1111000" when "0111", --7
    "0000000" when "1000", --8
    "0010000" when "1001", --9
    "1000000" when others; --0
end Behavioral;
```

when - else

```
<name> <= <expression> when <condition> else  
    <expression> when <condition> else  
    <expression>;
```

Arquitectura

architecture Behavioral of bcd_7segment is



begin

```
Salida<= "1111001" when Entrada="0001" else --1
        "0100100" when Entrada="0010" else --2
        "0110000" when Entrada="0011" else --3
        "0011001" when Entrada="0100" else --4
        "0010010" when Entrada="0101" else --5
        "0000010" when Entrada="0110" else --6
        "1111000" when Entrada="0111" else --7
        "0000000" when Entrada="1000" else --8
        "0010000" when Entrada="1001" else --9
        "1000000" ; --0
```


end Behavioral;

Técnicas Digitales I -Ing. Francisco G. Gutiérrez 2012

Rtl schematic

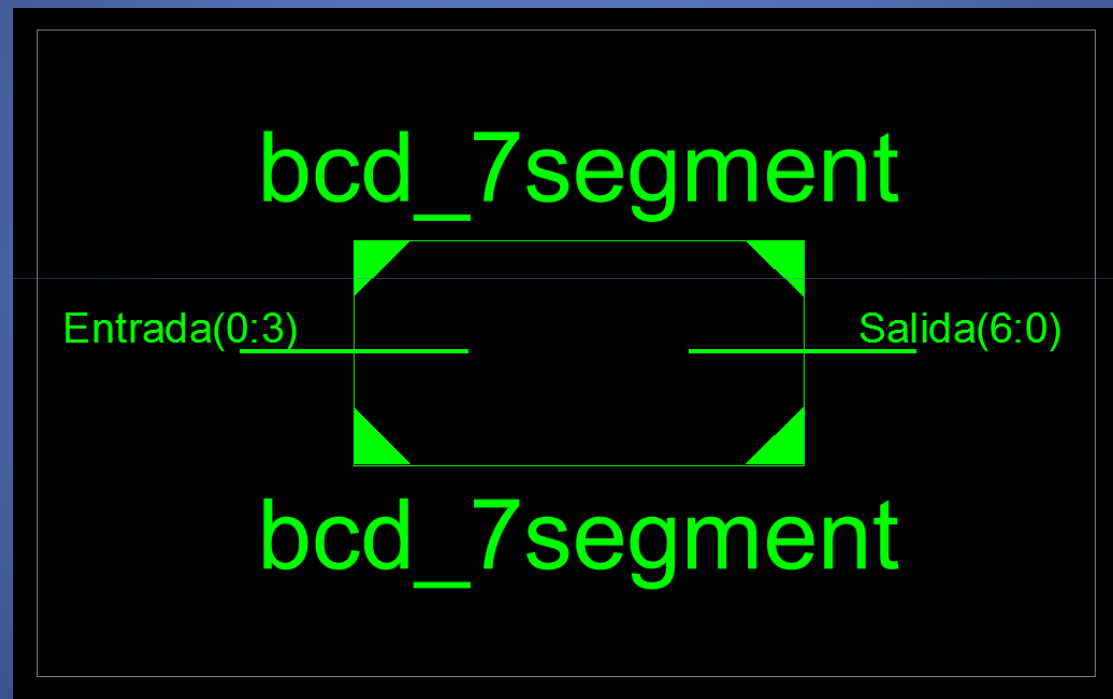 

RTL schematic

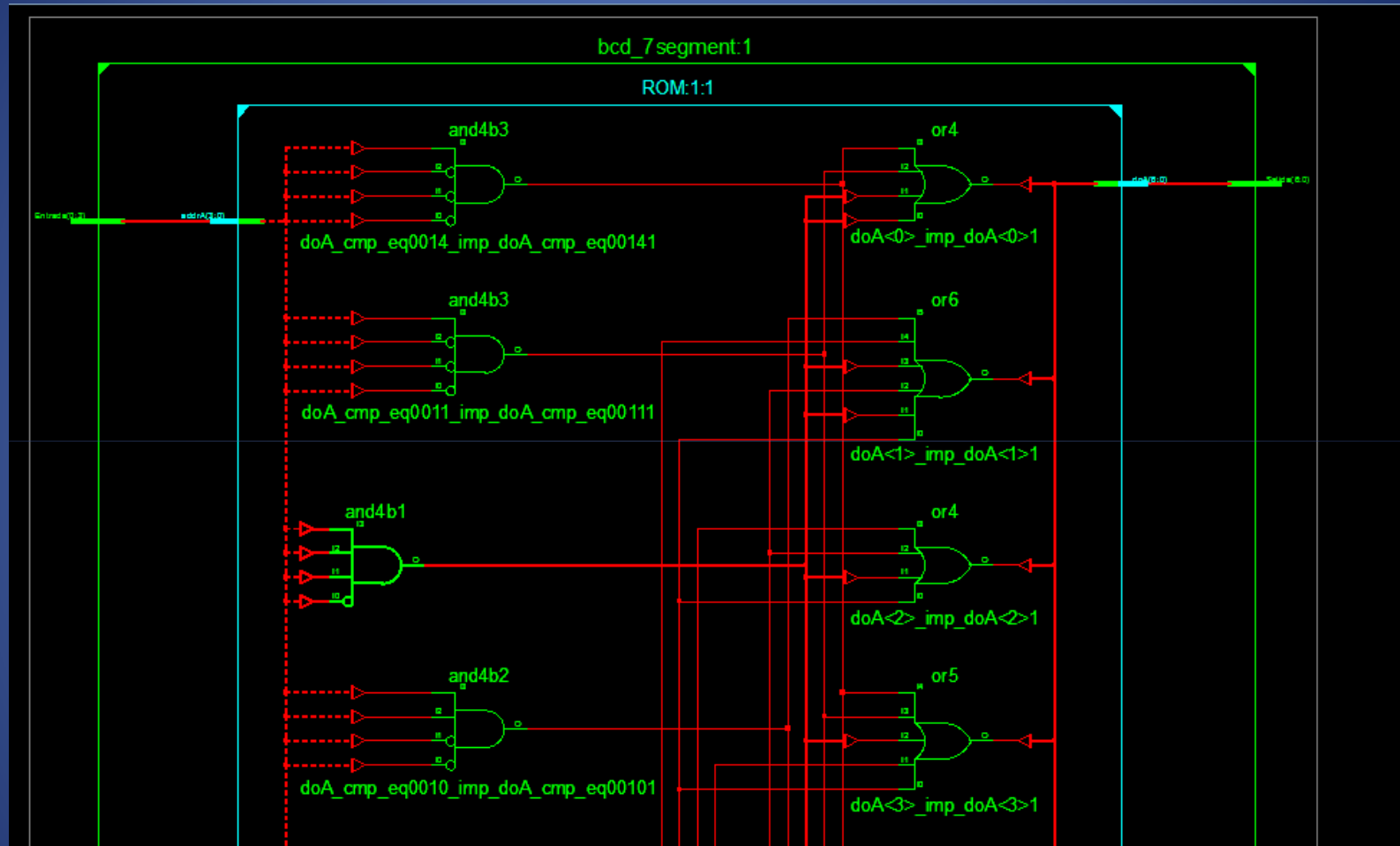

Technology schematic



Practica

Codificador y Decodificador hamming.

Transmisor

- Ingresar al codificador con un bit vector.
- Generar las paridades.
- Transmitir Dato usando signals.

Receptor

- Armar cada grupo con el operador concatenación.
- Utilizando WITH- SELECT O WHEN-ELSE generar la palabra de control en un vector.
- Utilizar los componentes del vector para corregir el dato. (el mismo vector de error puede entrar en un conversor BCD-7SEG para indicar el bit de error)