
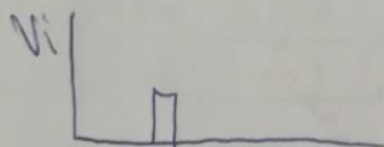


Final 01/02/2016


⊕ Doton

Monostable positive


$$T_0 = 12 \text{ ms}$$

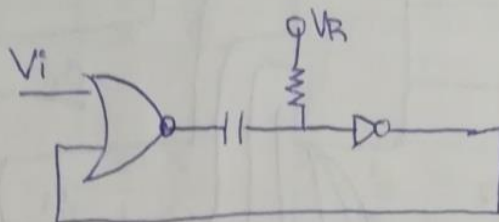
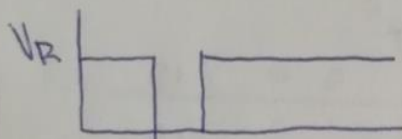
$$V_R = V_P + (V_S - V_P) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



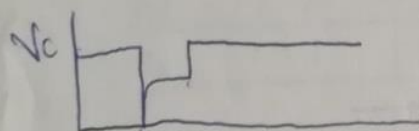
$$\frac{V_{DD}}{2} = V_{DD} - V_{DD} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$\frac{+V_{DD}}{2} = +V_{DD} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

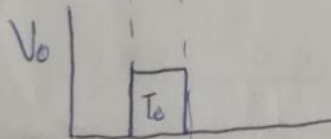

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{t}{\tau}$$

$$\tau (0.69) = t$$

$$R = \frac{12 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^6 \cdot 0.69} \Rightarrow 1739,13 \, \Omega$$

②

$$T = 10100101$$

$$2^n \geq 10 + n$$

$$16 \geq 14$$

$$2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

$$8 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

d_9	d_8	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	
1	0	1	1	0	k_4	0	1	0	k_3 k_2 k_1
-	-	-	-	-	0	0	0	0	$G_4 = 1$
-	-	0	0	0	0	-	-	-	$G_3 = 0$
0	0	0	-	0	0	-	0	-	$G_2 = 0$
-	0	-	0	-	0	-	0	-	$G_1 = 1$

$$G_4 = 1$$

$$G_3 = 0$$

$$G_2 = 0$$



$$G_1 = 1$$

$$G_1 = K_1 \oplus d_1 \oplus d_2 \oplus d_4 \oplus d_5 \oplus d_7 \oplus d_9$$


$$G_2 = K_2 \oplus d_1 \oplus d_3 \oplus d_4 \oplus d_6 \oplus d_7$$

$$G_3 = K_3 \oplus d_2 \oplus d_3 \oplus d_4 \oplus d_8 \oplus d_9$$
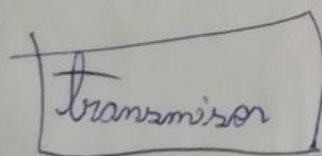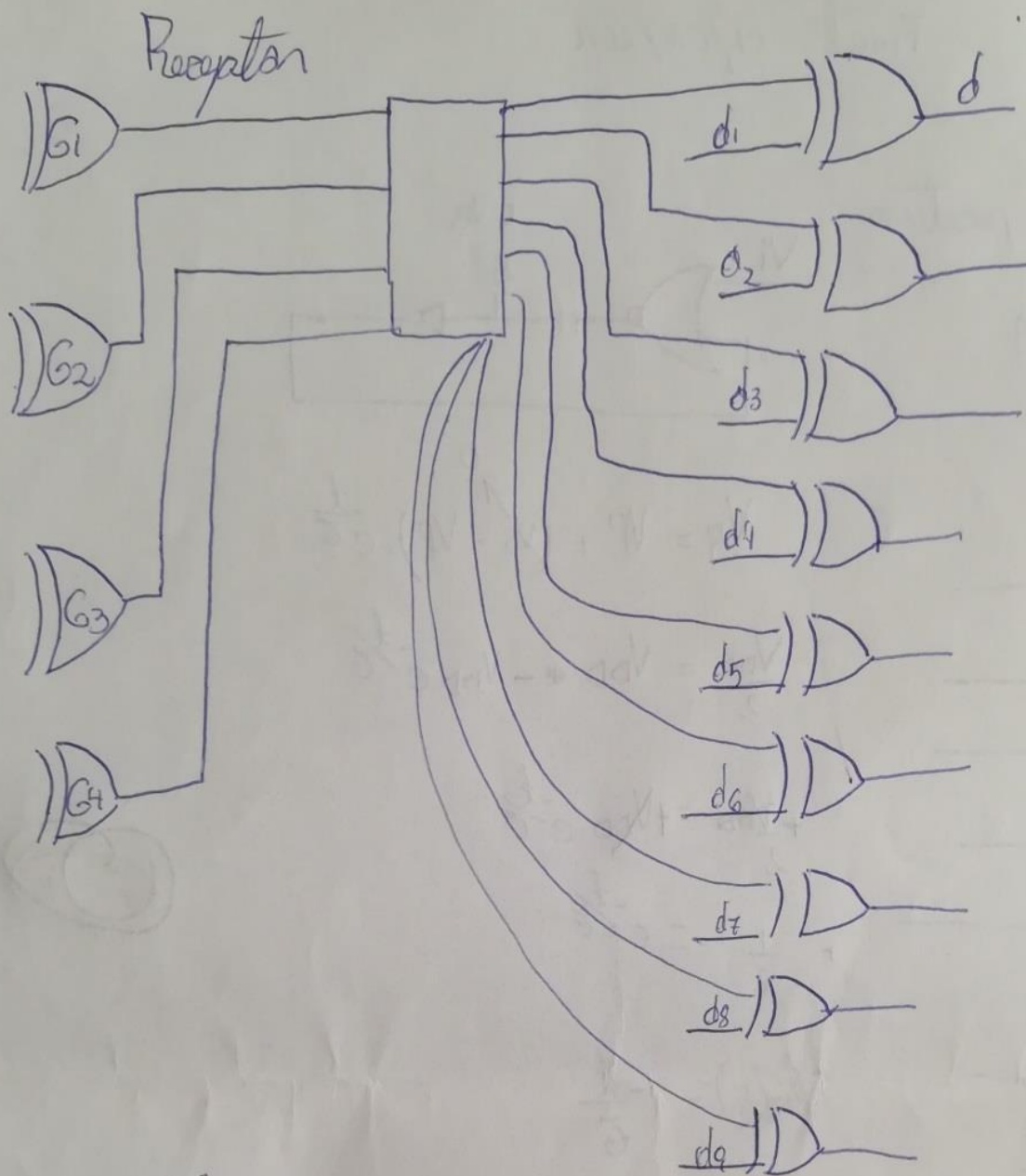
$$G_4 = K_4 \oplus d_5 \oplus d_6 \oplus d_7 \oplus d_8 \oplus d_9$$



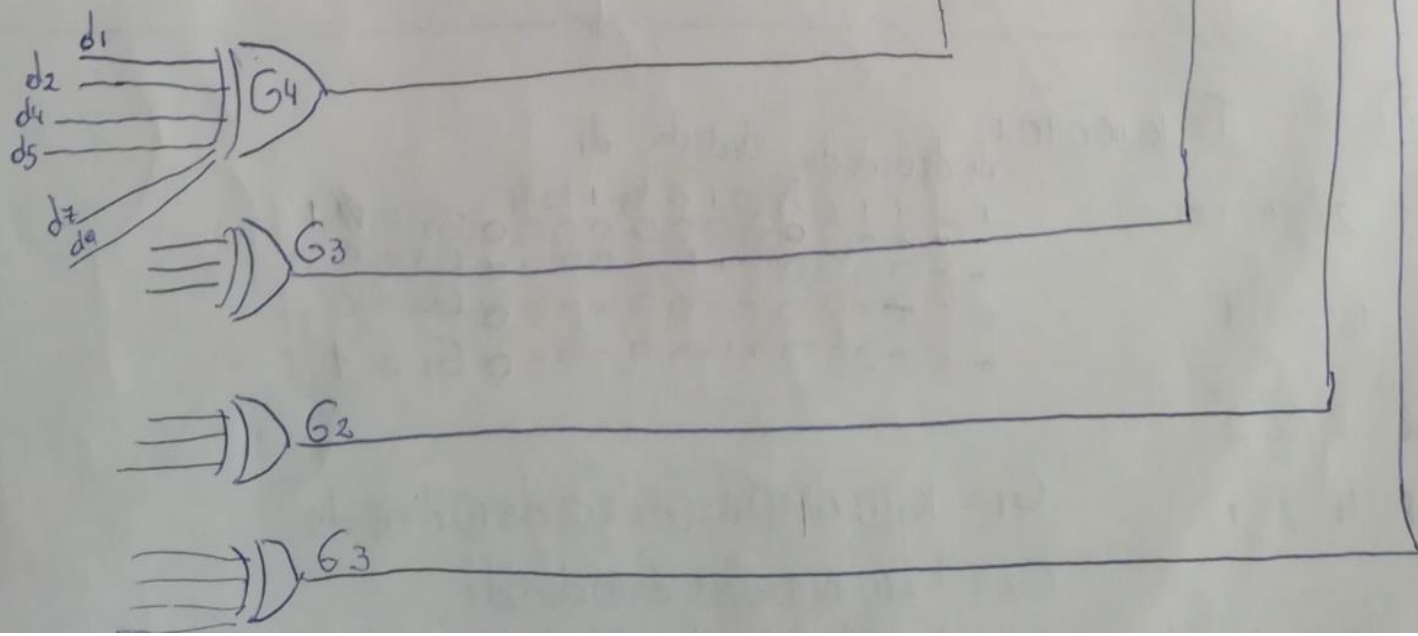$d_9 \ d_8 \ d_7 \ d_6 \ d_5 \ K_4 \ d_4 \ d_3 \ d_2 \ K_3 \ d_1 \ d_2 \ K_1$



AB	Q(t)	Q(t+1)	J ₀ K ₀	J ₀ K ₀	00 01 10 11
00	00	00	0 x	0 x	
00	01	01	0 x	x 0	
00	10	10	x 0	0 x	00 0 x
00	11	11	x 0	x 0	01 1 x

10	00	01	0 x	1 x	
10	01	10	1 x	x 1	
10	10	11	x 0	1 x	
10	11	00	x 1	x 1	

01	00	10	1 x	0 x	
01	01	11	1 x	x 0	
01	10	00	x 1	0 x	
01	11	01	x 1	x 0	

01	00	11	1 x	1 x	
11	01	00	0 x	x 1	
11	10	01	x 1	1 x	
11	11	10	x 0	x 1	

00	0	x
01	1	x
10	x	1
11	x	0

Q₁Q₀

AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

$Q_1 = B \cdot \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{A} B \bar{Q}_1$

Q₁Q₀

AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$Q_0 = A \bar{Q}_0 + \bar{A} Q_0$

Q₁Q₀

AB	00	01	11	10
00	0	0	x	x
01	1	1	x	x
11	1	0	x	x
10	0	1	x	x

Q₁Q₀

AB	00	01	11	10
00	x	x	0	0
01	x	x	1	1
11	x	x	0	1
10	x	x	1	0

Q₁Q₀

AB	00	01	11	10
00	0	x	x	0
01	0	x	x	0
11	1	x	x	1
10	1	x	x	1

$J_1 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 B + \bar{A} B + \bar{A} \bar{B} Q_0$


$K_1 = \bar{A} B + \bar{A} B \bar{Q}_0 + \bar{A} B Q_0$

$J_0 = A$


Q₁Q₀

AB	00	01	11	10
00	x	0	0	x
01	x	0	0	x
11	x	1	1	x
10	x	1	1	x


$K_0 = A$

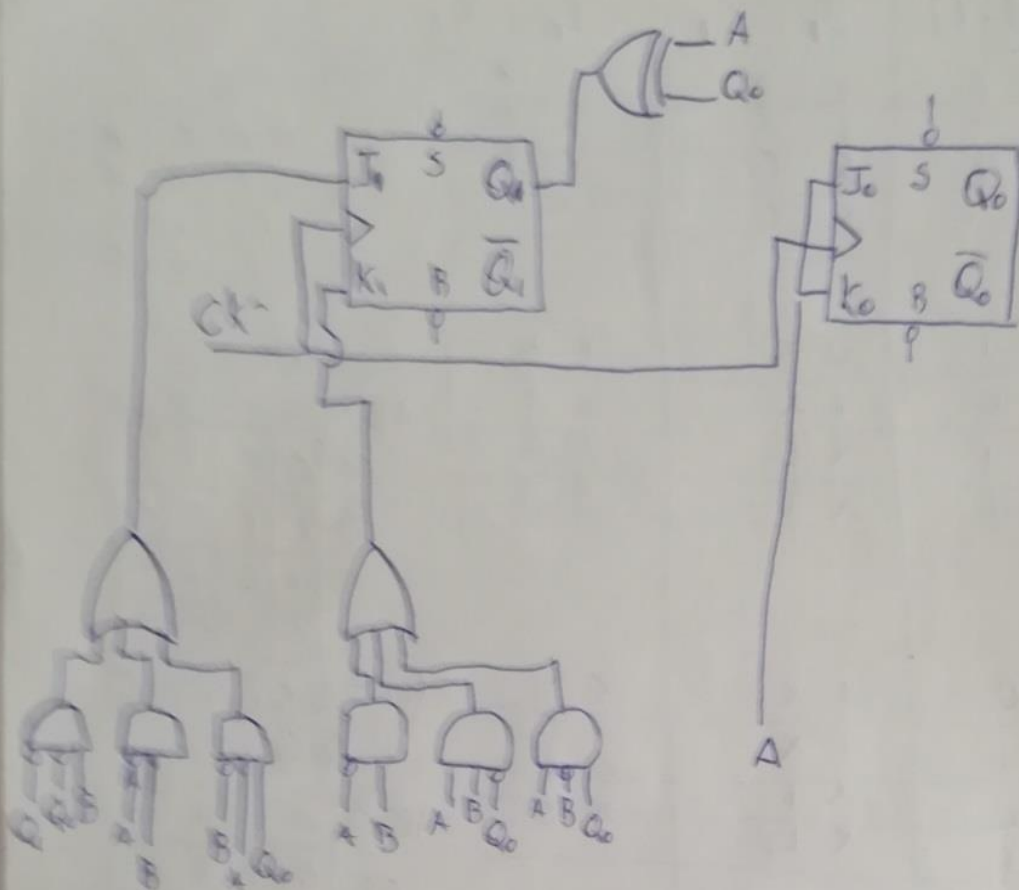

4

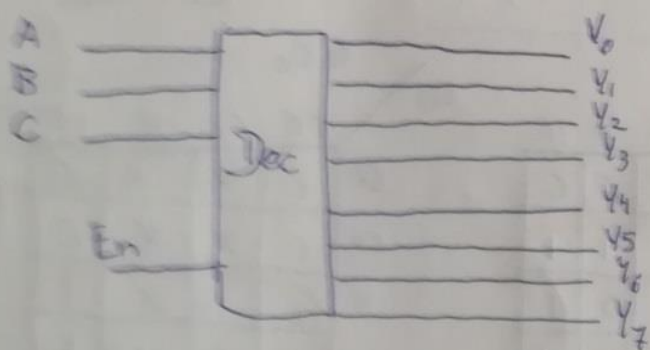

E_n	A	B	C	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

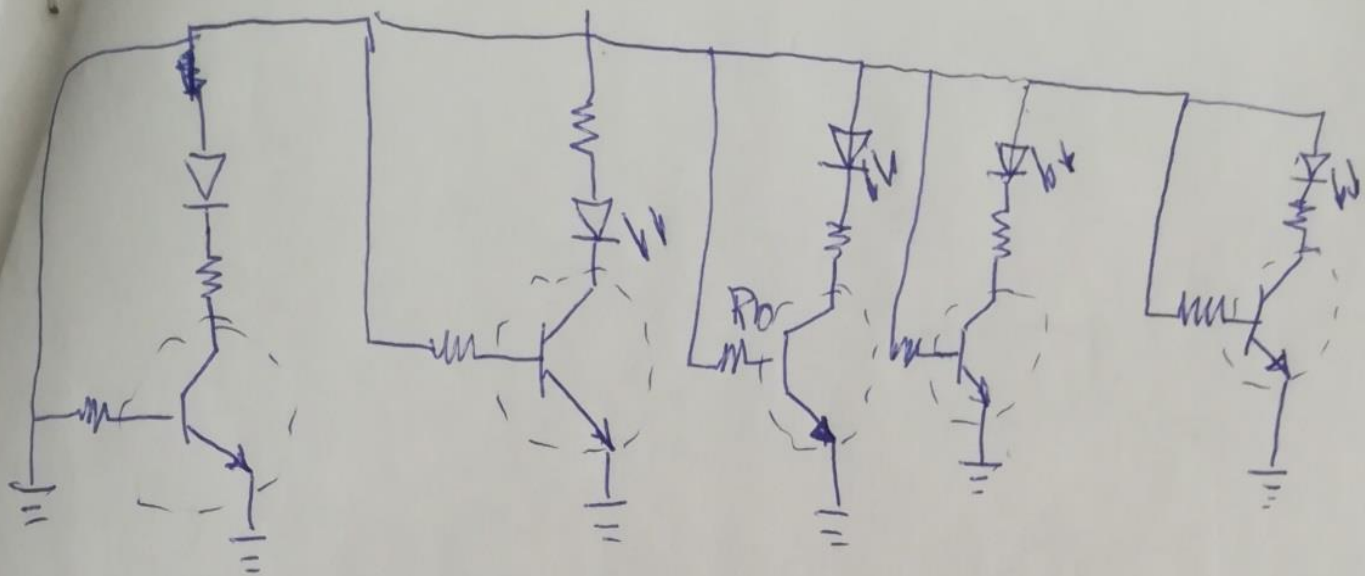

$$V_{cc} - V_D - V_R = 0$$

$$V_R = V_{cc} - V_D$$

$$R_c = \frac{V_{cc} - V_D}{I_c}$$

$$R_c =$$


$$I_B = \frac{I_c}{\beta}$$

$$V_{cc} - V_{Rb} - V_{BE} = 0$$

$$V_{Rb} = V_{cc} - V_{BE}$$

$$R_b = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{I_b}$$

⑥

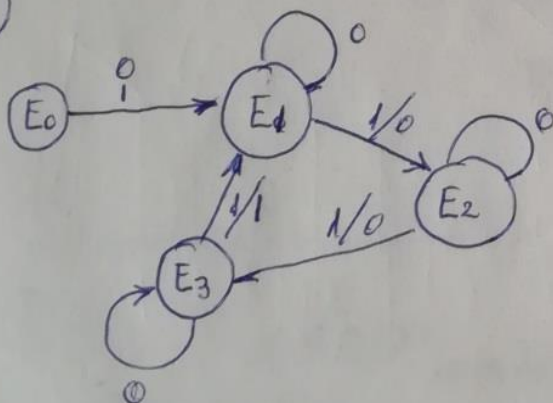

Examen 1º turna 2017

MUX

A	B	C	D	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0

D

1

1

\overline{D}

1

\overline{D}

\overline{D}

0

0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

S_2

	00	01	11	10
00	1			
01				
11				
10				


$$\overline{S_2} = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$$

	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	0	1
11	1	0	0	0
10	1	1	0	1

$S_1 =$

	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

$S_0 =$

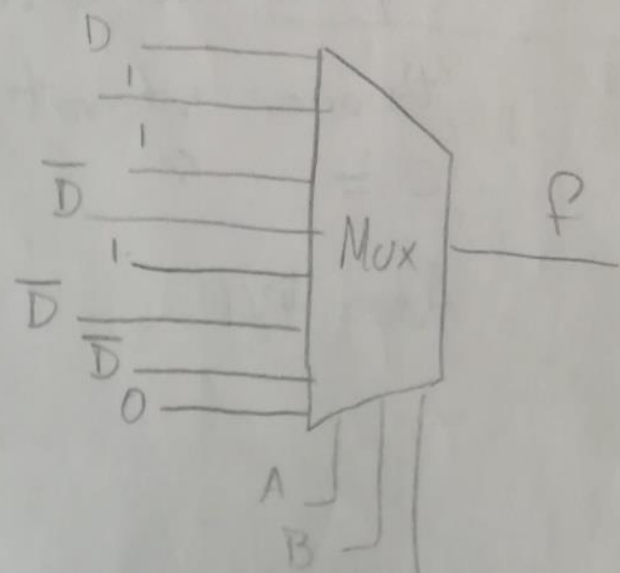

- ② Calcular:
- a) Frecuencia max
 - b) Margen de ruido
 - b) Pan out
 - c) potencia max disipada

$$f = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{314 \cdot 10^{-9}} = 2194 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$$

Prec max $\rightarrow f = \frac{1}{T_2} = 333\,333\,333,3 \text{ Hz}$

$$I_{cc} = \frac{I_{ccH} + I_{ccL}}{2}$$

$$I_{cc} =$$

$$P_D = I_{cc} \cdot V_{cc}$$

$$P_D = 0,009 \text{ W}$$

$$V_{ML} = V_{iL(max)} - V_{oL(max)} = 1V - 0,5V = 0,5V$$

$$V_{MH} = V_{o(min)} - V_{iH(min)} = 2,3V - 1,9V = 0,4V$$

0	0	0	0	X
1	0	0	1	0
2	0	1	1	0
3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	1	1	1	0
6	1	0	0	0
7	1	0	0	0
8	1	0	0	0
9	1	0	0	0


Nombre = Servicio WEB

Apn = internet.movel

Usuario = internet

C = "

Ade = PAP

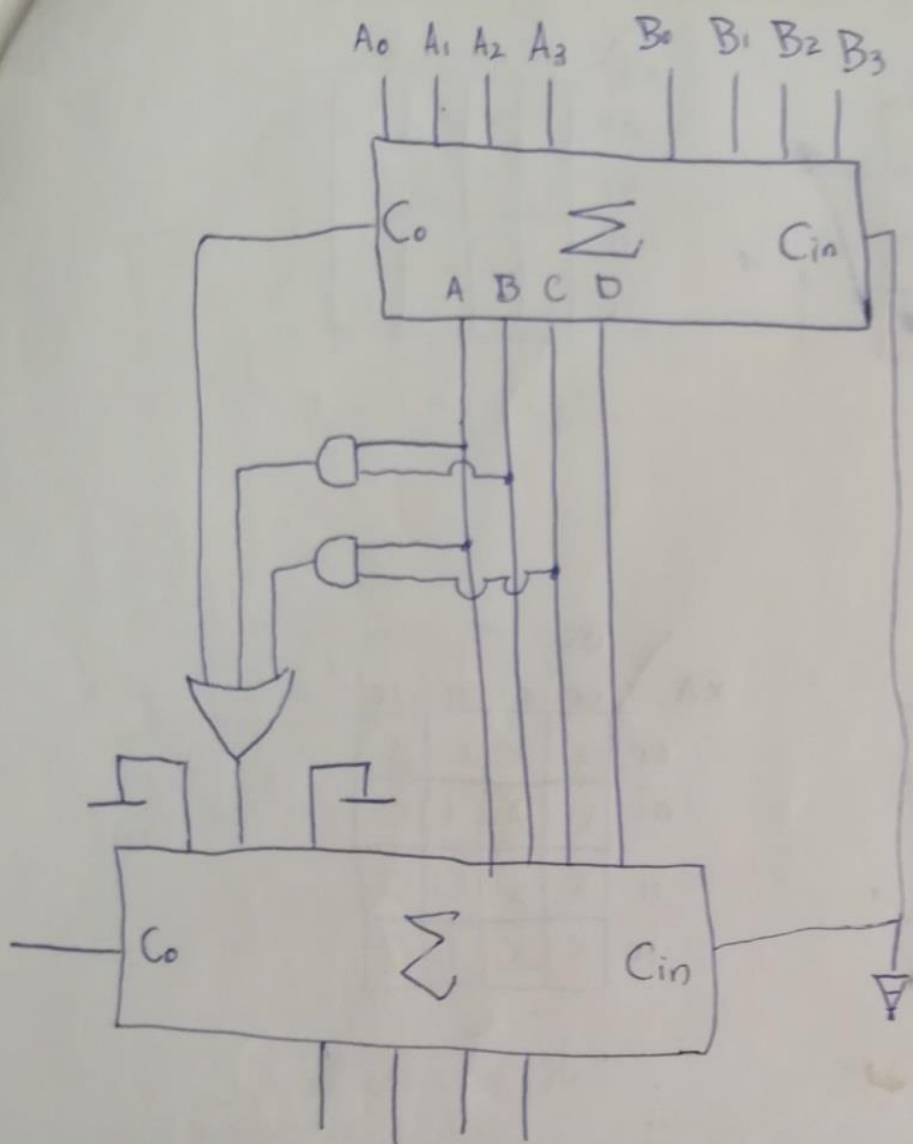

$$K = C_0 + S_1 S_3 + S_2 S_3$$

④

0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	1
3	0	1	0
4	1	1	0
5	1	1	1
6	1	0	1
7	1	0	0

$Q(t)$	$Q(t+1)$
J K	J K
0 0	0 x
0 1	1 x
1 0	x 1
1 1	x 0

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J_1	K_1	J_2	K_2	R
0 0 0 0	0 0 1	0	x	0	x	1 x
0 0 0 1	0 1 1	0	x	1	x	x 0
0 0 1 1	0 1 0	0	x	x	0	x 1
0 0 1 0	1 1 0	1	x	x	0	0 x
0 1 1 0	1 1 1	x	0	x	0	1 x
0 1 1 1	1 0 1	x	0	x	1	x 0
0 1 0 1	1 0 0	x	0	0	x	x 1
0 1 0 0	0 0 0	x	1	0	x	0 x
1 1 0 0	1 0 0	x	0	0	x	1 x
1 1 0 1	1 1 1	x	0	1	x	x 0
1 1 1 1	1 1 0	x	0	x	0	x 1
1 1 1 0	0 1 0	x	1	x	0	0 x
1 1 0 1	0 1 1	0	x	x	0	1 x
1 1 0 1	0 0 1	0	x	x	1	x 0
1 1 0 0	0 0 0	0	x	0	x	x 1
1 1 0 0	1 0 0	1	x	0	x	0 x

XA	BC			
	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	1	0	0	0

$$J_2 = x\bar{B}\bar{C} + \bar{x}B\bar{C}$$

XA	BC			
	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	1	0	0	0
11	0	0	0	1
10	x	x	x	x

$$K_2 = \bar{x}B\bar{C} + xB\bar{C}$$

XA	BC			
	00	01	11	10
00	0	1	x	x
01	0	0	x	x
11	0	1	x	x
10	0	0	x	x

$$J_1 = \bar{x}\bar{A}C + xA.C$$

XA	BC			
	00	01	11	10
00	x	x	0	0
01	x	x	1	0
11	x	x	0	0
10	x	x	1	0


$$K_1 = \bar{x}A\bar{C} + x\bar{A}.C$$

XA	BC			
	00	01	11	10
00	x	0	1	x
01	x	1	0	x
11	x	0	1	x
10	x	1	0	x

$$K_0 = \bar{x}\bar{A}B + \bar{x}A\bar{B} + xAB + xA\bar{B}$$

XA	BC			
	00	01	11	10
00	1	x	x	0
01	0	x	x	1
11	1	x	x	0
10	0	x	x	1
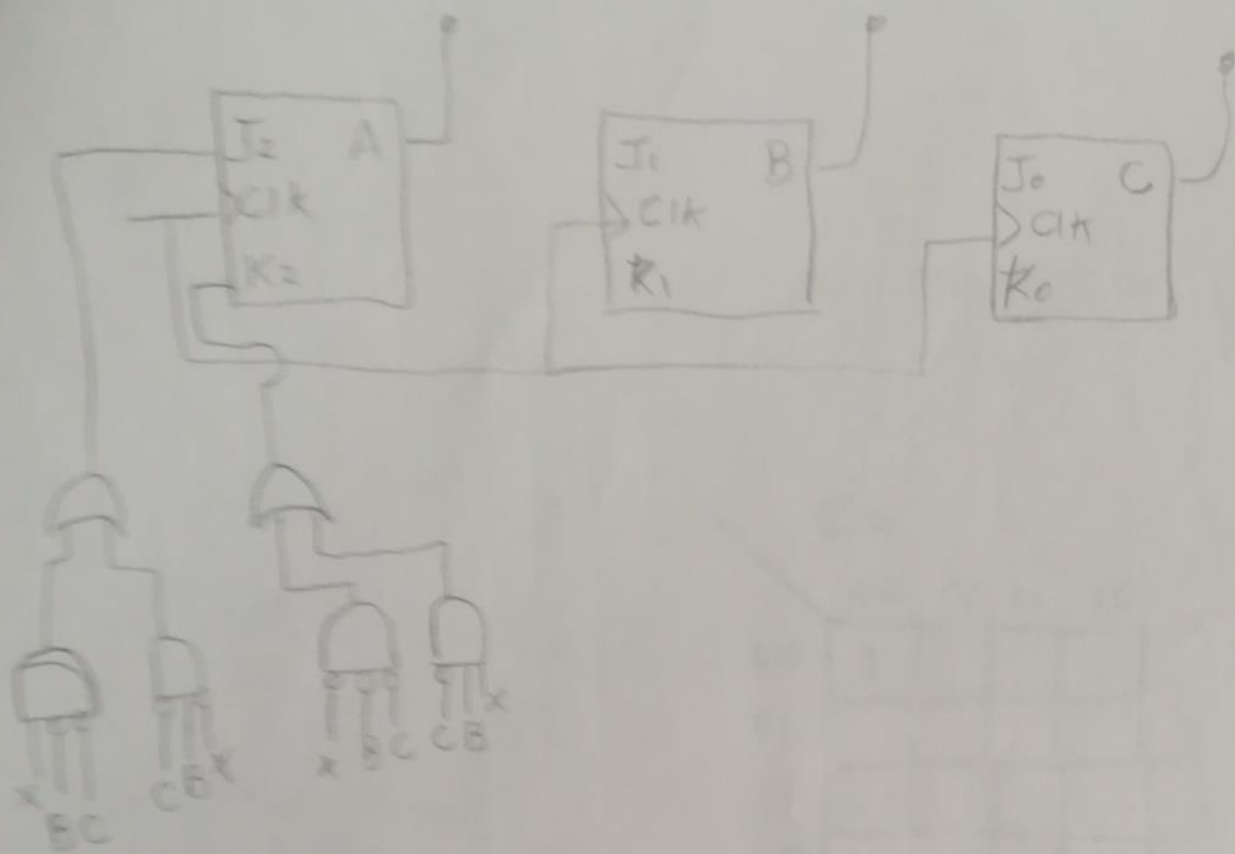
$$J_0 = \bar{x}\bar{A}B + \bar{x}AB + xA.\bar{B} + x\bar{A}.B$$




Margen de Ruido Final 15/02/2016 Pro. Guille

Es el margen q' se especifica a maxima carga en la entrada, cuyo margen si es superado no se aseguran los niveles logicos en la salida, tambien produce efectos indeseables en la salida.

~~Tiempo de subida~~ ~~de ruido~~ Ruido en baja Grafica

$$MRH = V_{minH} - V_{maxH}$$

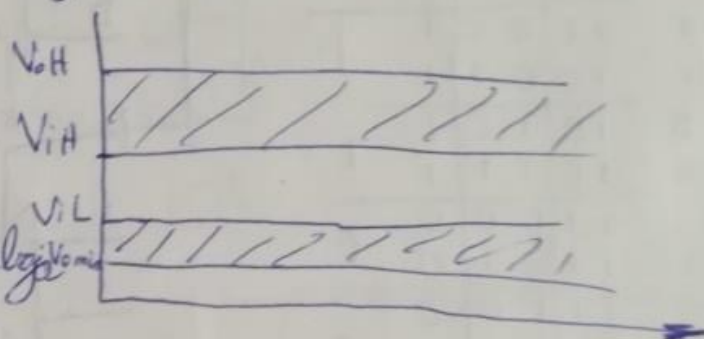


~~Tiempo de subida~~ ~~de ruido~~ Ruido en baja

$$MRL = V_{maxL} - V_{minL}$$

(t_{pHL}) Tiempo de subida: es el tiempo en el cual hay un cambio en la entrada con su respectivo cambio en la salida, la salida pasa de alta a baja

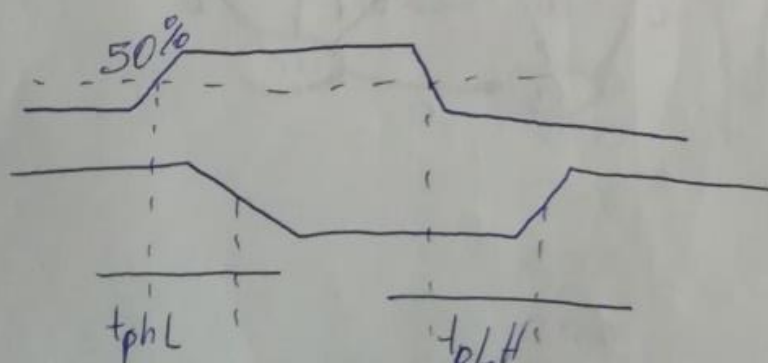
Tiempo de bajada (t_{pLH}): es el tiempo en el cual hay un cambio en la entrada con su respectivo cambio en la salida, la salida pasa de baja a alta



tiempo de propagación
es el promedio


② Resolver con 2 Mux 4:1, una de los Mux en alta impedancia y el otro queda en cero cuando la señal Enable esta en alta (15 puntos)

	A	B	C	D	F
15	0	0	0	0	1
14	0	0	0	1	0
13	0	0	1	0	0
12	0	0	1	1	0
11	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	1
9	0	1	1	0	1
8	0	1	1	1	0
7	1	0	0	0	1
6	1	0	0	1	1
5	1	0	1	0	1
4	1	0	1	1	1
3	1	1	0	0	0
2	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0

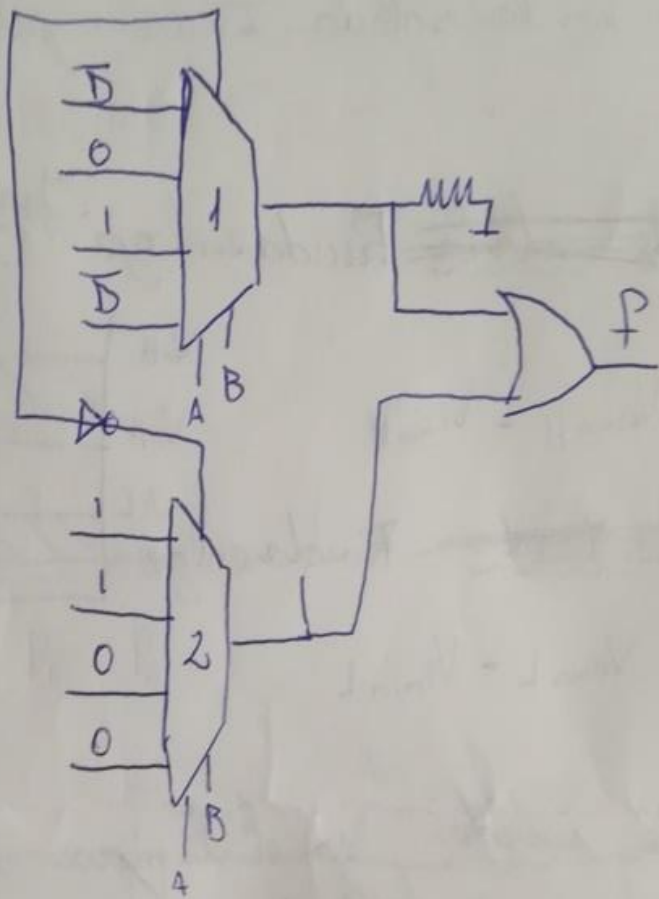

③ Tela debo


	Par
0 0 0 0 0	0000
1 0 0 0 1	0010
2 0 0 1 0	0100
3 0 0 1 1	0110
4 0 1 0 0	0100
5 0 1 0 1	0110
6 0 1 1 0	0110
7 0 1 1 1	1000
8 1 0 0 0	1000
9 1 0 0 1	

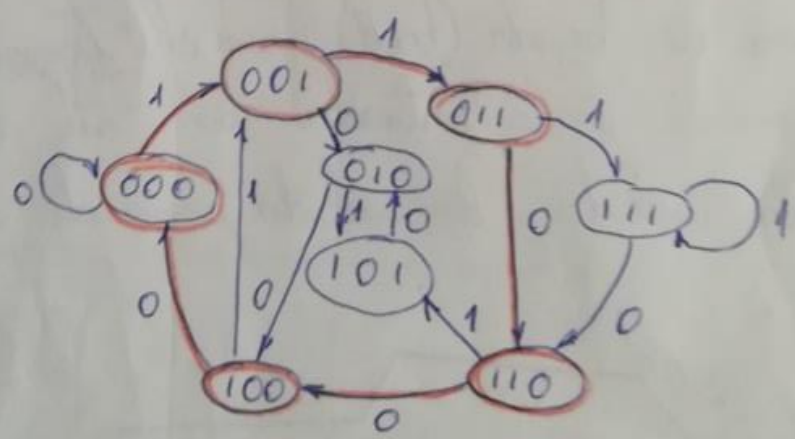


$Q_2 Q_1 Q_0$	Asignación	
000	0000	1
001	0010	1
011	0100	0
110	0110	0
100	1000	0

	$Q_1 Q_0$			
	00	01	11	10
Q_2 0	1	1	0	X
1	0	X	X	0
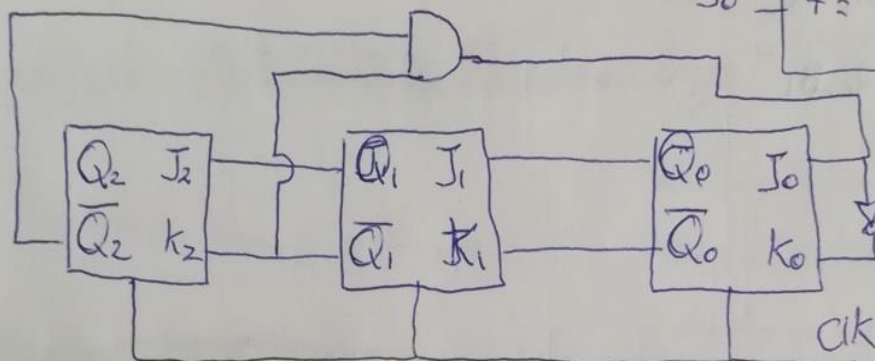
$$J_0 = P = \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1}$$



5


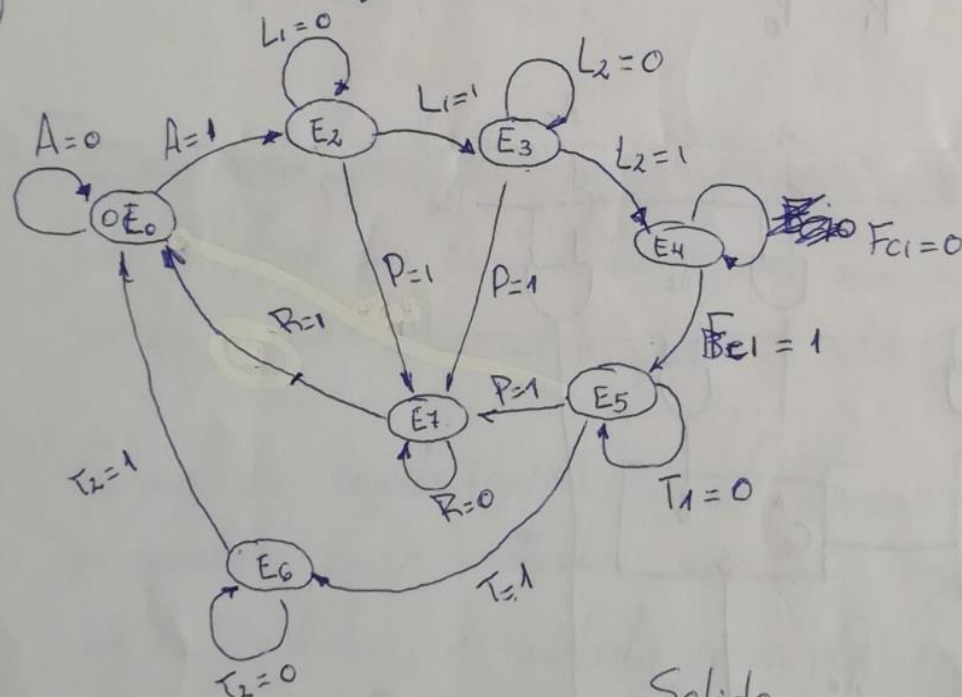


Estados	Descripción
E0	inicio
E2	C1, C2 activos
E3	C1 desactivo
E4	C2 desactivo
E5	Vacia valanza
E6	tiempo retracción
E7	Pausa

Salida

E0	000
E2	110
E3	010
E4	000
E5	001
E6	000
E7	000

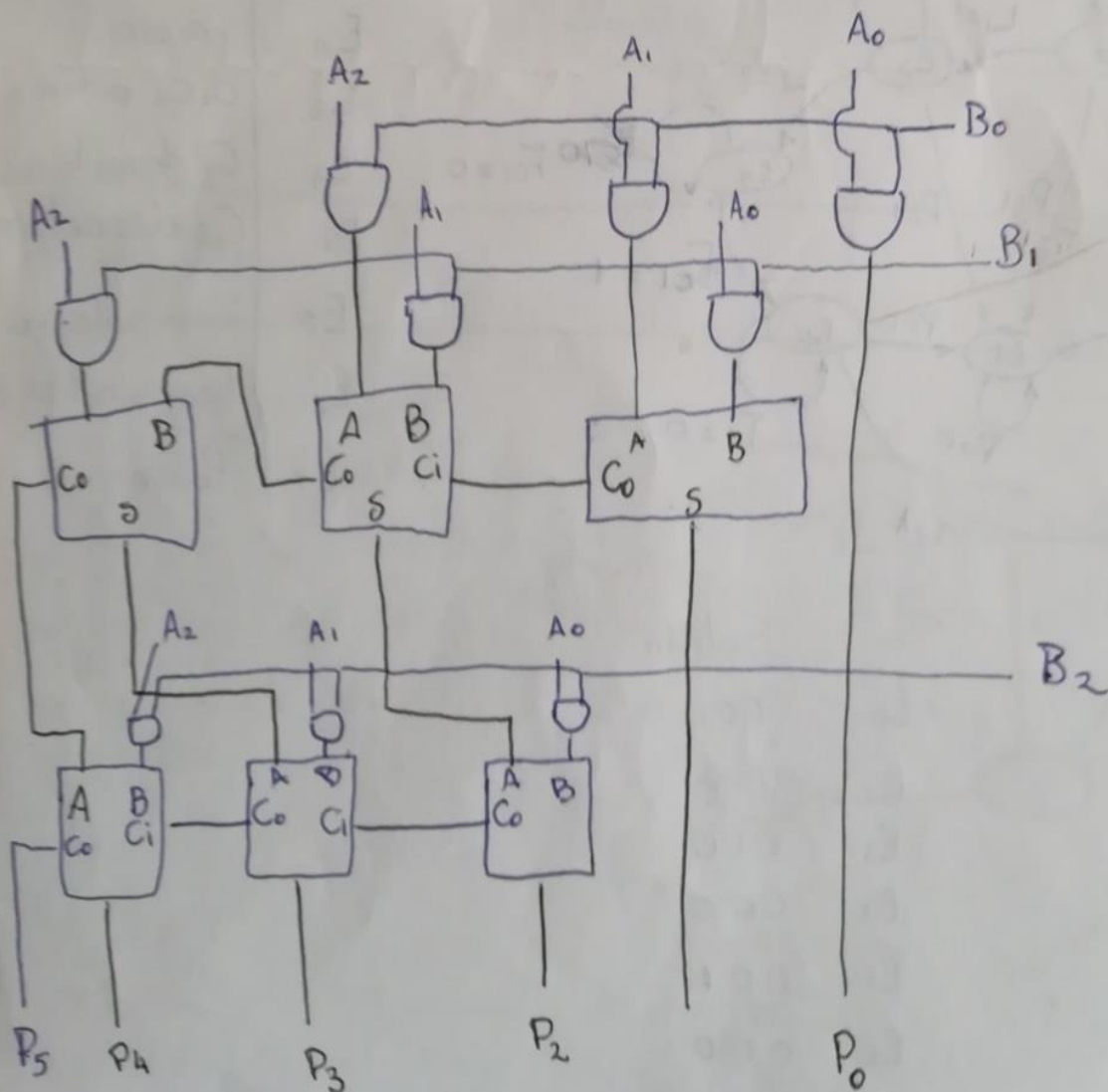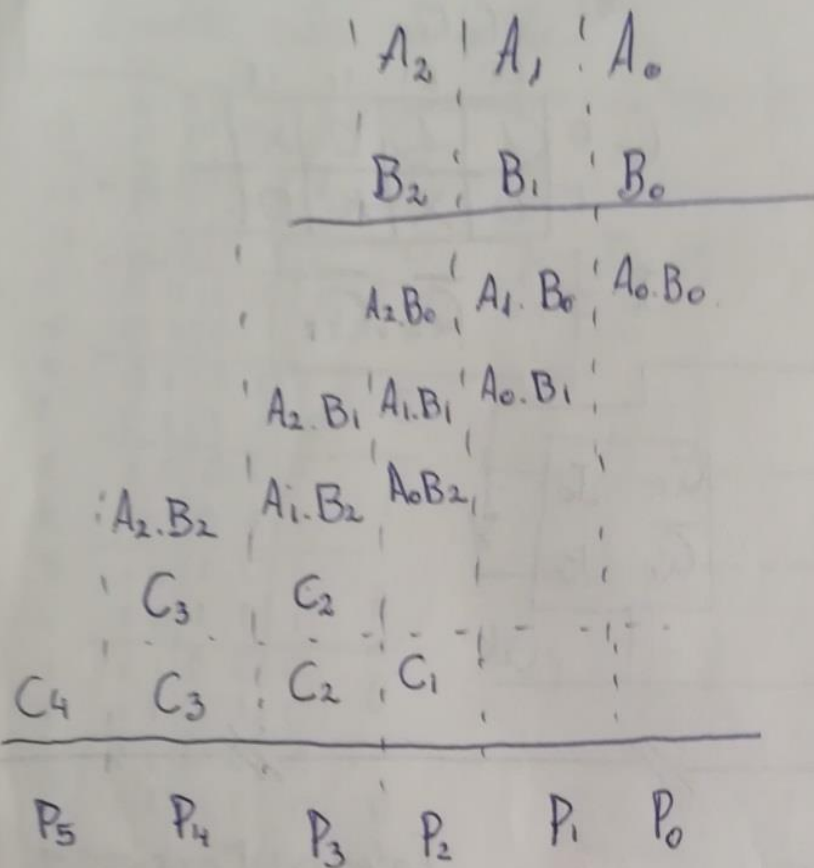Realizar circuito de multiplicación binario




	A	B	C	D	F ₁	F ₂	F ₃	M ₁	M ₂
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1
6	0	1	1	0	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	1	0	1
8	1	0	0	0	1	0	0	1	0
9	1	0	0	1	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1	0	1	1	0
11	1	0	1	1	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1	1	0	1	1
13	1	1	0	1	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F_1 = A$$

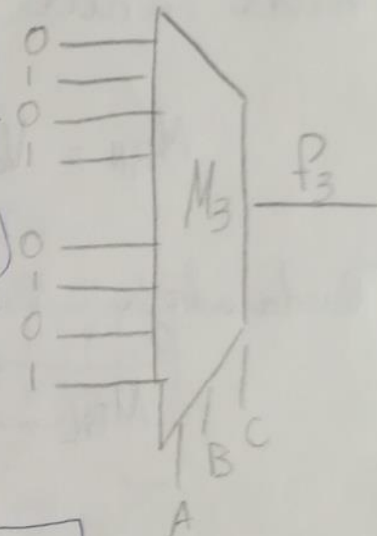



AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$$F_2 = B$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

$$F_3 = C$$

M₃
0
1
0
1
0
1
0
1

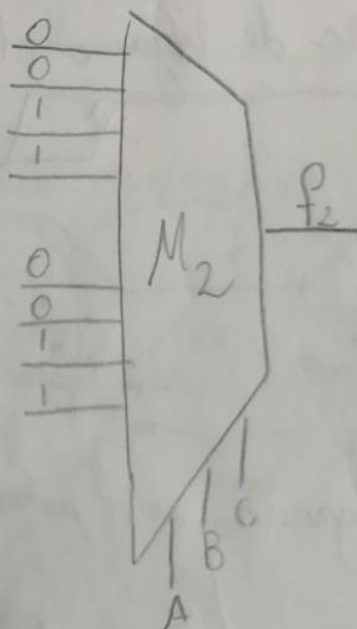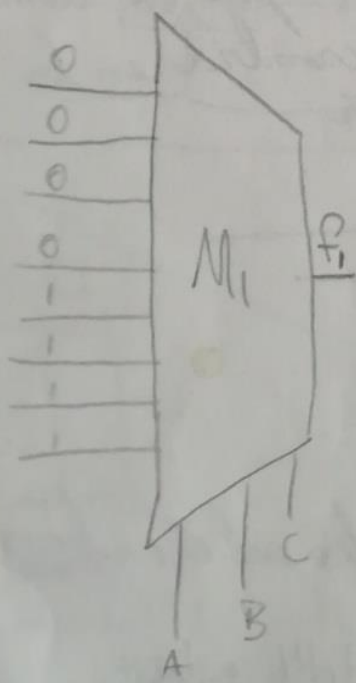

- 2) Margen de Ruido: es la tensión a máxima carga que puede aplicarse en la entrada, cuya margen si es superada no se aseguran los niveles lógicos. Puede causar efectos indeseables en la salida

Ruido en alta (Tiempo de crecimiento)


$$M_{RH} = V_{o(max)H} - V_{i(max)H}$$

Ruido en baja (Tiempo d' retarda)

$$M_{RL} = V_{i(min)L} - V_{o(min)L}$$

Tiempo de subida t_{pHL} : es el tiempo de cambio en la entrada con su respectivo cambio en la salida, la salida pasa de alta a baja

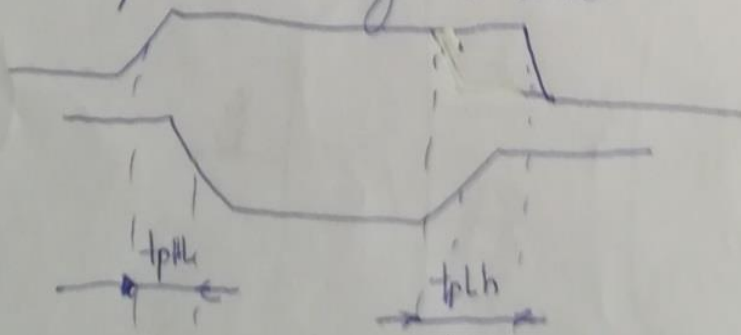
Tiempo de bajada t_{pLH} : es el tiempo de cambio en la entrada con su respectivo cambio en la salida, la salida pasa de baja a alta



tiempo de propagación: es el promedio entre ambos

$$t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$$

11011 00110 10110 11011 00010

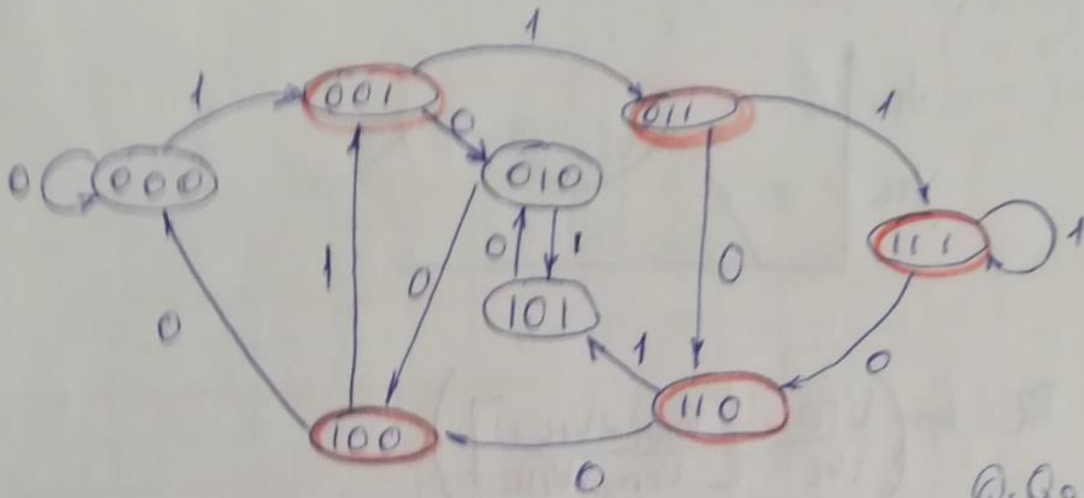


Q ₂ Q ₁ Q ₀	Asignación	P = J ₀
001	11011	1
011	00110	1
111	10110	0
110	11011	0
100	00010	1



Q₂ Q₁ Q₀

	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	1	X	0	0

$$P = \overline{Q_1} + \overline{Q_2}$$

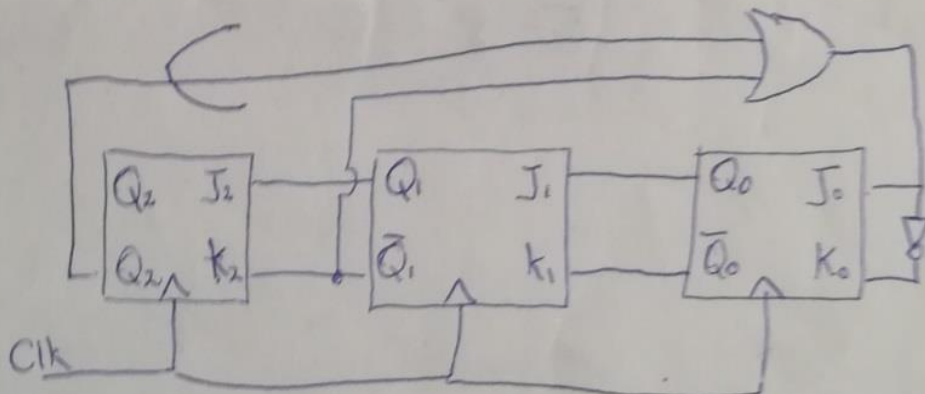


5

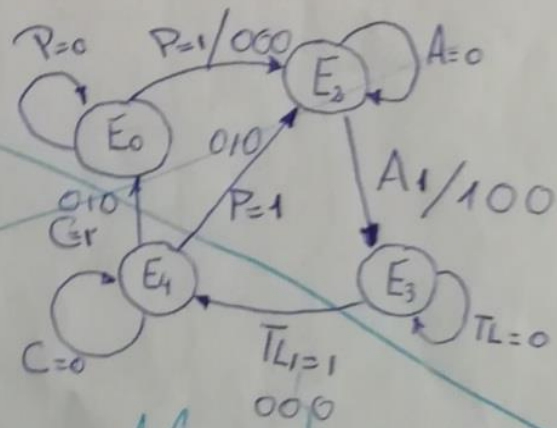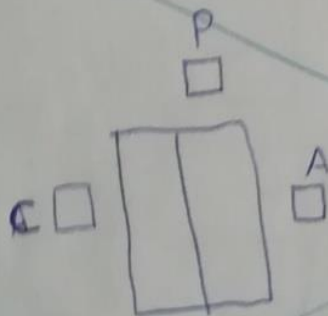

P = dilecto persona
A = puerta abierta
TL = tiempo limite de estar abierto

Ma

Feb 2014 (Navarro)

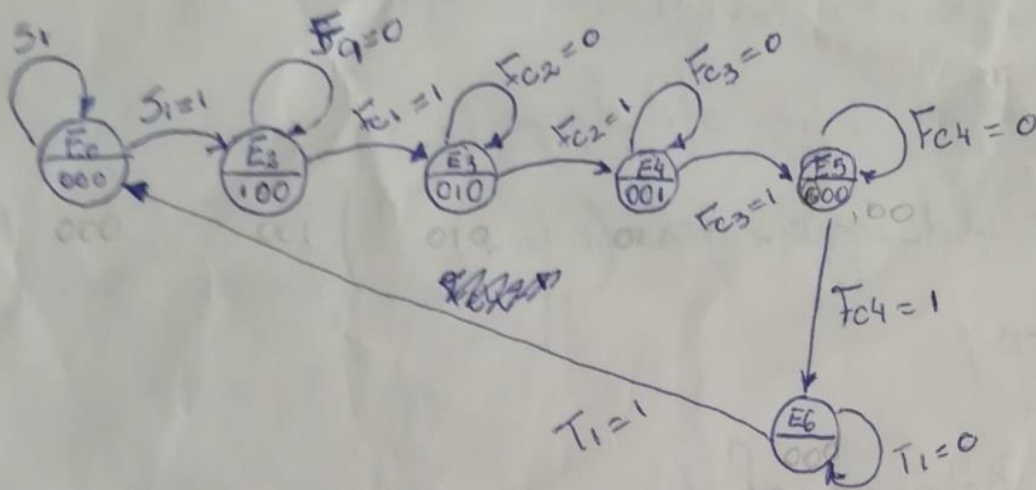

Salidas

$S=0$

$S=1$

$C_1=0$

$C_1=1$

$C_2=0$

$C_2=1$

Entradas

						$Q(t)$			$Q(t+1)$			Salidas		
S_1	F_0	F_1	F_2	F_3	T_1	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	S_2	S_1	S_0
0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1	1	0	0
x	0	x	x	x	x	0	0	1	0	0	1	1	0	0
x	1	x	x	x	x	0	0	1	0	1	0	1	0	0
x	x	0	x	x	x	0	1	0	0	1	0	0	1	0
x	x	1	x	x	x	0	1	0	0	1	1	0	1	0
x	x	x	0	x	x	0	1	1	0	1	1	0	0	1
x	x	x	1	x	x	0	1	1	1	0	0	0	0	0
x	x	x	x	0	x	1	0	0	1	0	0	0	0	0
x	x	x	x	1	x	1	0	0	1	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
x	x	x	x	x	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

S, C_1, C_2

Estados

000 = E_0

001 = E_2

010 = E_3

011 = E_4

100 = E_5

101 = E_6



①

15	0	0	0	0	0	1	\bar{D}
14	1	0	0	0	1	0	\bar{D}
13	2	0	0	1	0	1	\bar{D}
12	3	0	0	1	1	0	\bar{D}
11	4	0	1	0	0	0	D
10	5	0	1	0	1	1	D
9	6	0	1	1	0	0	D
8	7	0	1	1	1	1	D
7		1	0	0	0	X	O
6	9	1	0	0	1	0	O
5	10	1	0	1	0	1	I
4	11	1	0	1	1	1	I
3	12	1	1	0	0	0	D
2	13	1	1	0	1	X	D
1	14	1	1	1	0	0	D
0	15	1	1	1	1	X	D

		CD			
AB	00	01	11	10	
00	1			1	
01		1	1		
11		X	X		
10	X		1	1	

$$F = \bar{B}\bar{D} + BD + A\bar{B}C$$
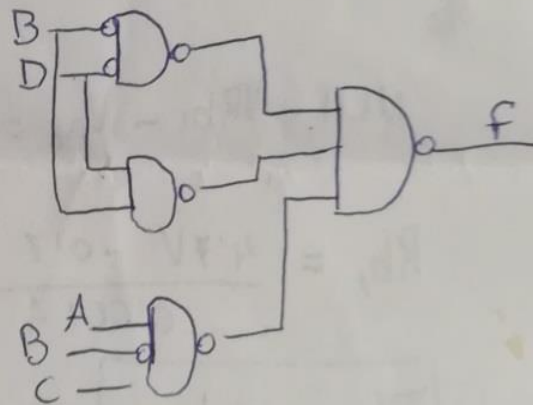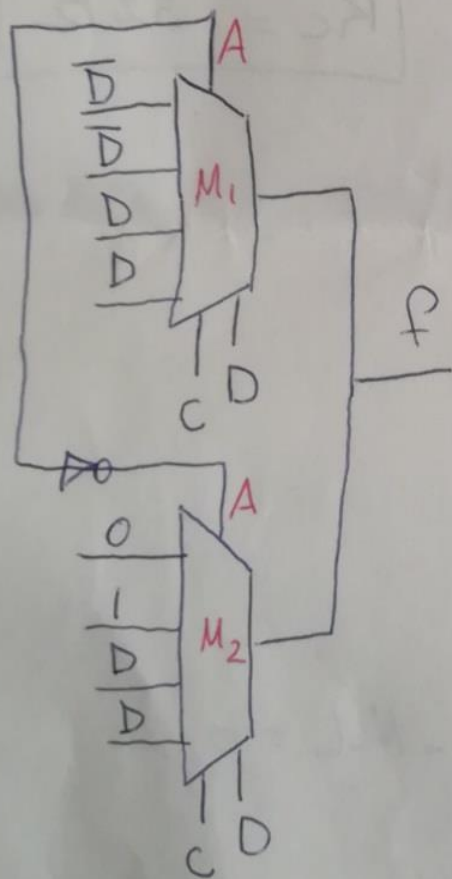
$$F = (\bar{B}\bar{D}) \cdot (BD) \cdot (A\bar{B}C)$$



Conversion BCD a Gray

24/07/17

	A	B	C	D	a	b	c	d	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
1	0	0	0	1	0	0	0	1	8
2	0	0	1	0	0	0	1	1	7
3	0	0	1	1	0	0	1	0	6
4	0	1	0	0	0	1	1	0	5
5	0	1	0	1	0	1	1	1	4
6	0	1	1	0	0	1	0	1	3
7	0	1	1	1	0	1	0	0	2
8	1	0	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1	0	1	0

a =

	CD	00	01	11	10
AB 00	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0
11	X	X	X	X	X
10	0	0	X	X	X

b = B + A

	CD	00	01	11	10
AB 00	0	0	0	0	0
01	1	1	1	1	1
11	X	X	X	X	X
10	1	1	X	X	X

$$b = B + A$$

a = A

	CD	00	01	11	10
AB 00	0	0	1	1	1
01	1	1	0	0	0
11	X	X	X	X	X
10	0	0	X	X	X

$$c = \overline{B}C + B\overline{C}$$

	CD	00	01	11	10
AB 00	0	1	0	1	1
01	0	1	0	1	1
11	X	X	X	X	X
10	0	1	X	X	X

$$d = \overline{A}C + C\overline{D}$$

a) $a = \sum 8, 9$

$b = \sum 4, 5, 6, 7, 8, 9$

$c = \sum 2, 3, 4, 5$

$d = \sum 1, 2, 5, 6, 9$

$a = \prod (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$

$b = \prod (6, 7, 8, 9)$

$c = \prod (0, 1, 2, 3, 8, 9)$

$d = \prod (1, 2, 5, 6, 9)$


2) Margen de Ruido: se especifica a máxima carga es la tolerancia en la tensión de entrada mas alla de la cual no se aseguran los niveles logicos, una señal de ruido que supere ese margen puede causar efectos indeseables en la salida

Ruido en Alta

$$MRH = V_{OH(min)} - V_{IH(max)}$$


Ruido en Baja

$$MRL = V_{OL(max)} - V_{IL(min)}$$

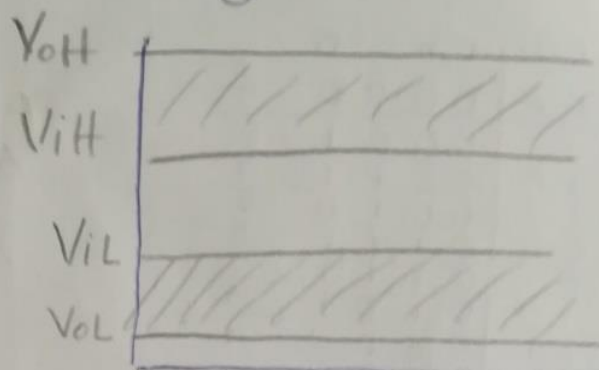

Tiempo de subida: es el tiempo entre el cambio de la entrada y el correspondiente cambio en la salida, cuando la salida cambia de alta a baja (t_{pHL})

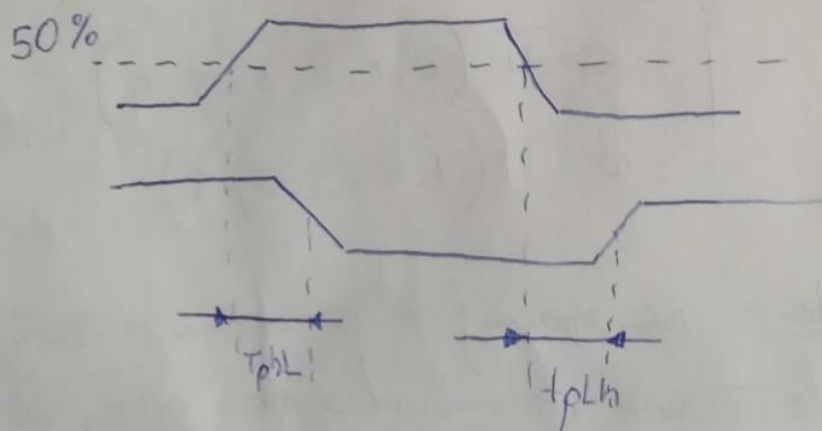Tiempo de bajada: es el tiempo entre el cambio de la entrada y el correspondiente cambio en la salida, cuando la salida pasa de baja a alta (t_{pLH})



$$t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2}$$



Tiempo de propagación: es el promedio de t_{pHL} y t_{pLH}

Diseño de ΣBCD de 2^{no} con detalles

BCD

CnA	000	001	010	011	100	101	110	111	100
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	1	1	1	1	1	1	1
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	1	1	1	1	X	X	X	X	X



The diagram shows a 4-bit ripple-carry adder circuit. The top block is a 4-bit full adder with inputs A_0, A_1, A_2, A_3 and B_0, B_1, B_2, B_3 . It has a carry-in (C_{in}) and a carry-out (C_o). The bottom block is another 4-bit full adder with inputs A, B, C, D and a carry-in (C_{in}) connected to the carry-out of the top block. It has a carry-out (C_o) and a carry-in (C_{in}). The carry-out of the bottom block is connected to ground.

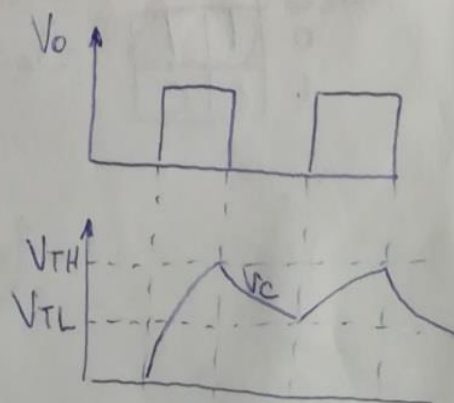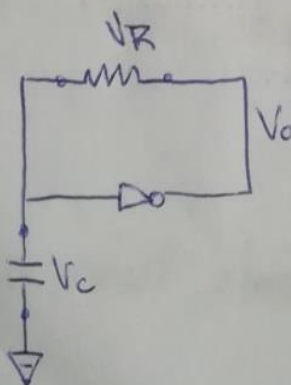



④

$$T = RC \cdot \ln \left[\frac{V_{TH}}{V_{TL}} \left(\frac{V_{DD} - V_{TL}}{V_{DD} - V_{TH}} \right) \right]$$

⑤

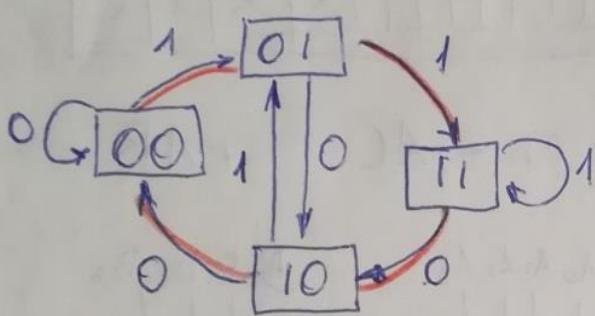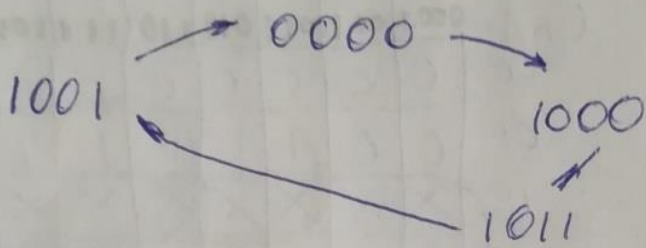


Q(4)	Asignación	P Jo
00	1001	1
01	0000	1
11	1000	0
10	1011	0

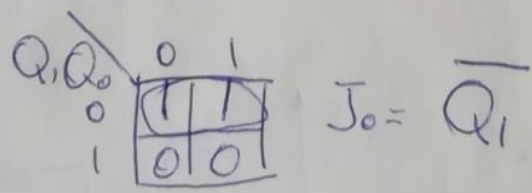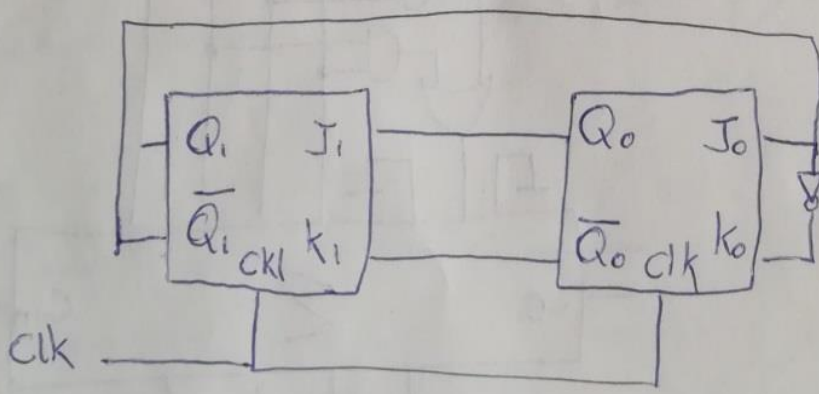

24/07/17

$L_4 L_1 L_2 L_3$

⑥ Máquina de estado

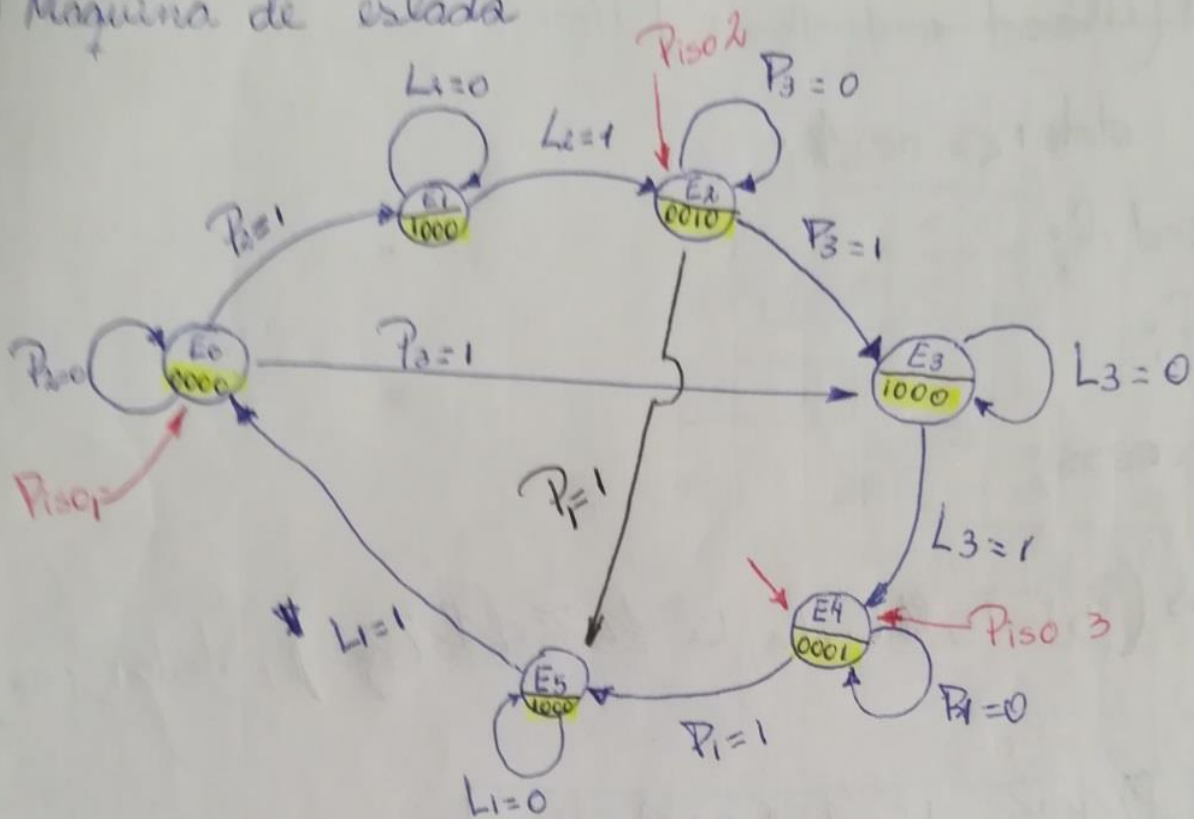

Entirely Moore is

```
Port ( clk P1, P2, P3, L1, L2, L3 : in std_logic;
       clk, Reset : in std_logic;
       Z : out std_logic_vector(0 to 3) );
end Moore;
```

Architecture Cod of Moore is

Type state is $(E_0, E_1, E_2, E_3, E_4, E_5)$;

Signal state1, nex : state;

Begin

Process (clk, reset, ~~state1~~, nex);

Begin

if (reset = '1') then

state1 <= E0;

else

~~if (clk'event and clk = '1') then~~ — Si!!

state1 <= nex~~4~~;

end if;

en if;

end process;

Process (P₁, P₂, P₃, ~~L₁, L₂, L₃~~ ~~Master-Slave~~, state1, nex);

Begin

~~if (clk'event and clk = '1') then~~

Case state1 is

when E₀ =>

Z <= "0000";

if (P₂ = '1') then nex <= E₁;

elsif (P₃ = '1') then nex <= E₃;

else

nex <= E₀;

end if;

when E₁ =>

Finales resueltos, son típicamente de Guille, tengan cuidado con lo que anda saliendo en los finales de Toledo, son mas fáciles que los de guille, pero mete algun que otra variante!!!